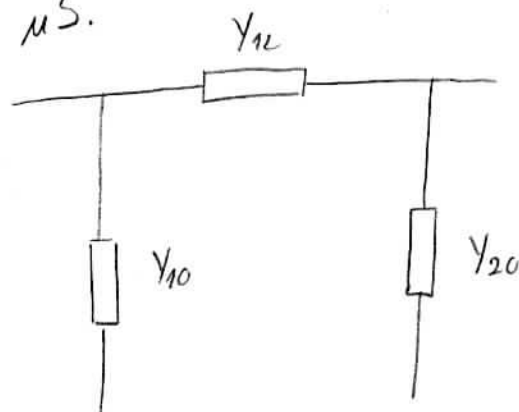


1.) Odredite parametre  $\pi$ -sheme (na 220 kV strani) transformatora za kojeg su zadani sledeći podatci:  $S_n = 400 \text{ MVA}$ ,  $u_k = 11,5\%$ ,  $i_0 = 1\%$ ,  $P_k = 600 \text{ kW}$ ,  $P_0 = 130 \text{ kW}$ . Prijenosni omjer transformatora je 400/220 kV (nazivni prenosni omjer,  $a = 1$ ). 3 boda.

Izraziti u  $\mu\text{S}$ .



$$Z_T = \frac{U_n^2}{S_n} \left[ \frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left( \frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] =$$

$$= \frac{220^2}{400} \left[ \frac{0,6}{400} + j \sqrt{0,115^2 - \left( \frac{0,6}{400} \right)^2} \right] = 0,1815 + j 13,914$$

$$Y_T = \frac{1}{Z_T} = 0,93734 - j 71,8578 \text{ mS}$$


$$Y_{12} = \frac{Y_T}{a} = \frac{Y_T}{1} = Y_T$$

$$Y_0 = \frac{S_n}{U_n^2} \left[ \frac{P_0}{S_n} - j \sqrt{i_0^2 - \left( \frac{P_0}{S_n} \right)^2} \right] = \frac{400}{220^2} \left[ \frac{0,130}{400} - j \sqrt{0,01^2 - \left( \frac{0,13}{400} \right)^2} \right]$$

$$= 2,6859 - 82,601 \mu\text{S}$$

$$Y_{10} = Y_{20} = \frac{Y_0}{2} = 1,3429 - j 41,3 \mu\text{S}$$

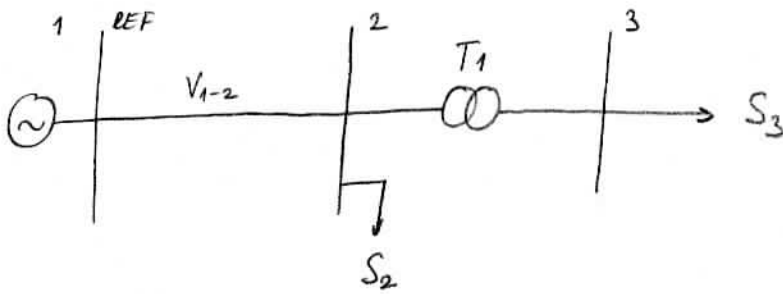2.) Za mrežu prikazanu slikom odredite koeficijente  $K_{Li}$  i  $Y_{Li,j}$  (u p.u.) koji se koriste za proračun tokova snaga metodom GS-Y. Čvorište 1 je referentno. Koristiti  $S_B = 100 \text{ MVA}$ , 6 bodova.



Preneti su sljedeći podaci:

Vod $V_{1-2}$	Transformator $T_1$
$U_n = 110 \text{ kV}$	$S_n = 150 \text{ MVA}$
$X_1 = 0,41 \text{ } \Omega/\text{km}$	$U_k = 11\%$
$l = 100 \text{ km}$	$U_{n1}/U_{n2} = 110/220 \text{ kV}$

Snage potrošača u čvorištima 2 i 3 su također zadane te iznose:

$$S_{2T} = 20 + j5 \text{ MVA}$$

$$S_{3T} = 80 + j20 \text{ MVA}$$


Napomena: Snage potrošača su zadane u apsolutnim iznosima. Potrebno je uzeti u obzir odgovarajući predznak.

$$Z_V [\text{p.u.}] = \frac{S_B}{U_n^2} \cdot (j 0,41 \cdot 100) = j 0,3388$$

$$Y_{12} = Z_V^{-1} = -j 2,9512 \text{ p.u.}$$

$$Z_T [\text{p.u.}] = \frac{100}{U_n^2} \cdot \frac{U_n^2}{150} \left[ j \sqrt{0,11^2} \right] = j 0,0733$$
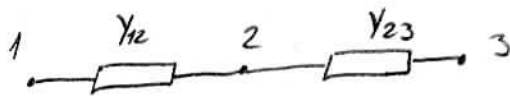
$$Y_{23} = Z_T^{-1} = -j 13,6364 \text{ p.u.}$$



$$[Y] = \begin{bmatrix} Y_{12} & -Y_{12} & 0 \\ -Y_{12} & Y_{12} + Y_{23} & -Y_{23} \\ 0 & -Y_{23} & Y_{23} \end{bmatrix}$$

$$S_{T2} = \frac{-20 - j5}{100} = -0,2 - j0,05$$

$$S_{T3} = \frac{-80 - j20}{100} = -0,8 - j0,2$$

$$KL_2 = \frac{S_2^*}{Y_{22}} = \frac{-0,2 + j0,05}{-j2,9512 + j13,6364} = 0,003 - j0,012$$

$$KL_3 = \frac{S_3^*}{Y_{33}} = \frac{-0,8 + j0,2}{-13,6364} = -0,01467 - j0,05867$$

$$YL_{2,1} = \frac{Y_{2,1}}{Y_{2,2}} = \frac{+j 2,9512}{-j 16,5876} = -0,1779$$

$$YL_{2,3} = \frac{Y_{2,3}}{Y_2} = \frac{j 13,6364}{-j 16,5876} = 0,8221$$


$$YL_{3,2} = \frac{Y_{3,2}}{Y_{3,3}} = \frac{j 13,6364}{-j 13,6364} = -1$$

3.) U transformatorskej stanici su paralelno spojena dva transformatora sa sljedećim podacima:

T1	T2
$S_n = 150 \text{ MVA}$	$S_n = 150 \text{ MVA}$
$u_k = 11,5\%$	$u_k = 11,5\%$
420 / 220 kV	400 / 220 kV

Transformatori se nalaze u praznom hodu. Odrediti napon na sekundaru (u kV) ako je napon primara

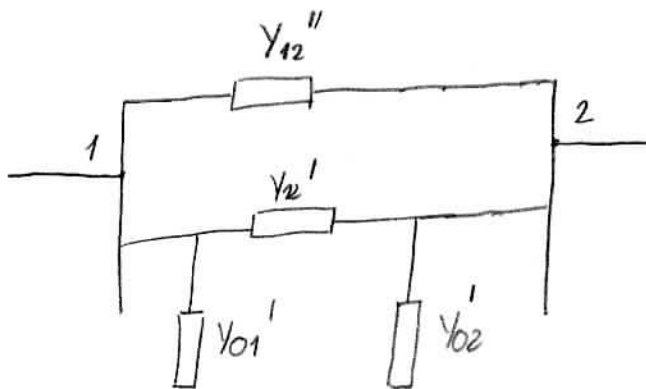$U_1 = 415 \text{ kV}$ . Koristiti  $S_B = 100 \text{ MVA}$ , 5 bodova.



$$Z_T' [\text{p.u.}] = \frac{S_B}{U_n^2} \frac{U_n^2}{S_n} \left[ j \sqrt{u_k^2} \right] = \frac{100}{150} j 0,115 = j 0,0766 \text{ p.u.}$$

$$a_1 = \frac{\frac{420}{220}}{\frac{400}{220}} = 1,05$$

$$Y_T' = \frac{1}{Z_T} = -j 13,0434 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12}' = \frac{Y_T'}{a_1} = -j 12,4223$$

$$Y_{01}' = \frac{Y_T}{a_1} \left( \frac{1}{a_1} - 1 \right) = j 0,59151; Y_{02}' = Y_T \left( 1 - \frac{1}{a_1} \right) = -0,62111$$

$$Y_{12}'' = Y_T' = -j 13,0434$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} -j 13,0434 & -j 12,4223 & -j 0,59151 & j 13,0434 + j 12,4223 \\ j 13,0434 + j 12,4224 & & & -j 13,0434 - j 12,4223 - j 0,62111 \end{bmatrix}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} -j 26,0572 & j 25,4657 \\ j 25,4657 & -j 26,08681 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = 0 \text{ p.u.}$$

$$U_1 = \frac{415}{400} = 1,0375 \text{ p.u.}$$

$$U_2 = ?$$


$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = Y_{21} \cdot U_1 + Y_{22} \cdot U_2 = j 25,4657 \cdot 1 - j 26,08681 \cdot U_2 = 0$$

$$U_2 = \frac{j 25,4657}{j 26,08681} = 0,9762 \text{ p.u.}$$

$$U_2 [\text{kV}] = 0,9762 \cdot 220 = 214,76 \text{ kV}$$

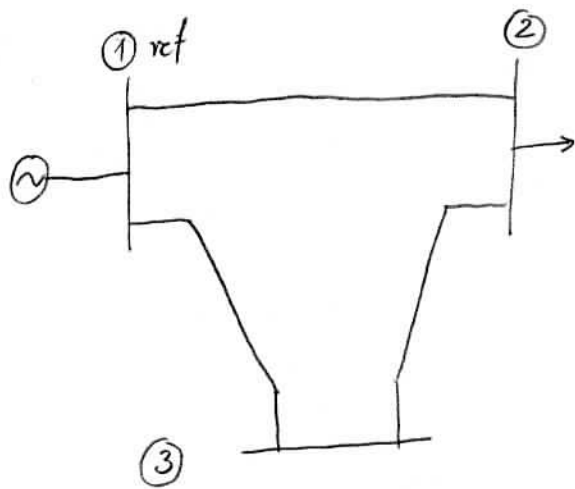4.) Za mrežu zadanu slikom odredite napone u prvoj iteraciji (u kV) koristeći metodu Gauss-Seidel pomoću  $Z$  matrice, 6 bodova.



Zadani su tereti u čvorištima:

$$S_{2T} = 50 + j5 \text{ MVA}$$

$$S_{3T} = 150 + j30 \text{ MVA}$$

Napon u čvorištu 1 je poznat,

iznosi:  $\bar{U}_1 = 220 \angle 0^\circ \text{ kV}$

Podatci o vodovima su dani u tablici:

Vod	$R (\Omega)$	$X (\Omega)$	$B (\text{mS})$
1-2	0	48	0
1-3	0	20	0
2-3	0	24	0

Koristi  $S_B = 100 \text{ MVA}$ . Nazivni napon mreže je  $U_n = 220 \text{ kV}$ , a naponi u nultoj iteraciji iznose  $\bar{U}_2^{(0)} = 220 \angle 0^\circ \text{ kV}$ ,  $\bar{U}_3^{(0)} = 220 \angle 0^\circ \text{ kV}$

Napomene:  $\rightarrow$  Snage potrošača su dane u apsolutnim iznosima te je prilikom određivanja injekcija u čvorištima potrebno uzeti u obzir odgovarajući predznak.

$\rightarrow$  Pretpostaviti da u nultoj iteraciji nije zadovoljen uvjet točnosti, 6 bodova.

$$Z_{12} = j48 \, \Omega$$


$$Z_{13} = j20 \, \Omega$$

$$Z_{23} = j24 \, \Omega$$

$$Z_{12} [\text{p.u.}] = \frac{100}{220^2} \cdot j48 = 0,09917 \quad ; \quad Y_{12} [\text{p.u.}] = -j10,0833$$

$$Z_{13} [\text{p.u.}] = \frac{100}{220^2} \cdot j20 = 0,04132 \quad ; \quad Y_{13} [\text{p.u.}] = -j24,2$$
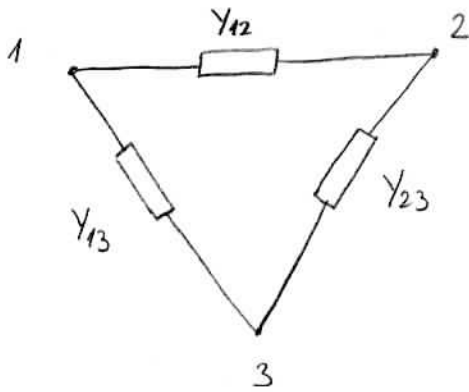
$$Z_{23} [\text{p.u.}] = \frac{100}{220^2} \cdot j24 = 0,04958 \quad ; \quad Y_{23} [\text{p.u.}] = -j20,1667$$



$$[Y]_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} Y_{12} + Y_{13} & -Y_{12} & -Y_{13} \\ -Y_{12} & Y_{12} + Y_{23} & -Y_{23} \\ -Y_{13} & -Y_{23} & Y_{13} + Y_{23} \end{bmatrix}$$

$$[Y]_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} Y_{12} + Y_{23} & -Y_{23} \\ -Y_{23} & Y_{13} + Y_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j30,25 & j20,1667 \\ j20,1667 & -j44,3667 \end{bmatrix}$$

$$[Z] = [Y]^{-1} = \begin{bmatrix} j0,04743 & j0,02156 \\ j0,02156 & j0,03234 \end{bmatrix}$$

$$S_2' = \frac{-50 - j15}{100} = -0,5 - j0,05$$

$$S_3' = \frac{-150 - j30}{100} = -1,5 - j0,3$$

$$U_1 = 1 \text{ p.u.}$$

$$U_2^{(0)} = 1 \text{ p.u.}$$

$$U_3^{(0)} = 1 \text{ p.u.}$$

$$I_2^{(0)} = \frac{S_2^*}{U_2^{(0)*}} - \cancel{Y_2 \cdot U_2^{(0)}} = -0,5 + j0,05 \text{ p.u.}$$

$$I_3^{(0)} = -1,5 + j0,3 \text{ p.u.}$$

$$I_i^{(k+1)} = \frac{S_i^*}{U_i^{(k+1)*}} - Y_i^1 \cdot U_i^{(k+1)}$$

$$U_i^{(k+1)} = U_{REF} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq ref}}^{i-1} Z_{ij} \cdot I_j^{(k+1)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq ref}}^{n+1} Z_{ij} \cdot I_j^{(k)}$$

$$U_2^{(1)} = U_1 + Z_{22} \cdot I_2^{(0)} + Z_{23} \cdot I_3^{(0)}$$

$$U_2^{(1)} = 1 + j0,04743 \cdot (-0,5 + j0,05) + j0,02156 \cdot (-1,5 + j0,3) = 0,9911 - j0,056$$

$$I_2^{(1)} = \frac{S_2^*}{U_2^{(1)*}} = -0,5 + j0,0787 \text{ p.u.}$$

$$U_3^{(1)} = 1 + Z_{32} \cdot I_2^{(1)} + Z_{33} \cdot I_3^{(0)} = 0,9886 - j0,0593 \text{ p.u.}$$

$$I_3^{(1)} = \frac{S_3^*}{U_3^{(1)*}} = -1,4937 + j0,39304 \text{ p.u.}$$

$$U_2^{(1)} = 218,39 \angle -3,23^\circ \text{ kV}$$

$$U_3^{(1)} = 217,88 \angle -3,43^\circ \text{ kV}$$