

ANALIZA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Predavanje br. 7.

- VRSTE ČVORIŠTA

- Čvorište tereta (poznato P, Q)
- Generatorsko čvorište (poznato $|V|, P, Q_{\min}, Q_{\max}$)
- Čvorište regulacijske elektrane (poznato $|V|, \angle \delta$)

- SNAGE U ČVORIŠTIMA (1)

$$\vec{S}_i = \vec{U}_i \cdot \vec{I}_i^* = P_i + jQ_i$$

$$\vec{U}_i = |\vec{U}_i| \cdot e^{j\delta_i}$$

$$\vec{I}_i = \sum_{j=1}^n \vec{Y}_{ij} \cdot \vec{U}_j \Rightarrow \vec{I}_i^* = \sum_{j=1}^n \vec{Y}_{ij}^* \cdot \vec{U}_j^*$$

- SNAGE U ČVORIŠTIMA (2)

$$\bar{U}_j^* = |\bar{U}_j| \cdot e^{-j\delta_j}$$

$$\bar{Y}_{ij} = |\bar{Y}_{ij}| \cdot e^{j\Theta_{ij}} \longrightarrow \begin{array}{l} \text{Admitancije čvorišta} \\ \text{(elementi matrice admitancija čvorišta)} \end{array}$$

$$\bar{Y}_{ij}^* = |\bar{Y}_{ij}| \cdot e^{-j\Theta_{ij}}$$

$$\bar{S}_i = \bar{U}_i \cdot \bar{I}_i^* = \bar{U}_i \cdot \sum_{j=1}^n \bar{Y}_{ij}^* \cdot \bar{U}_j$$

$$\bar{S}_i = |\bar{U}_i| \cdot e^{j\delta_i} \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{Y}_{ij}| \cdot e^{-j\Theta_{ij}} \cdot |\bar{U}_j| \cdot e^{-j\delta_j}$$

$$\bar{S}_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{Y}_{ij}| \cdot |\bar{U}_j| \cdot e^{j(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})}$$

- SNAGE U ČVORIŠTIMA (3)

$$\vec{S}_i = |\vec{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\vec{U}_j| \cdot |\vec{Y}_{ij}| \cdot [\cos(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij}) + j \sin(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})]$$


- DJELATNA SNAGA U ČVORIŠTU i (P_i)

$$P_i = |\vec{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\vec{U}_j| \cdot |\vec{Y}_{ij}| \cdot \cos(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})$$

- JALOVA SNAGA U ČVORIŠTU i (Q_i)

$$Q_i = |\vec{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\vec{U}_j| \cdot |\vec{Y}_{ij}| \cdot \sin(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})$$

- SNAGE U GRANAMA

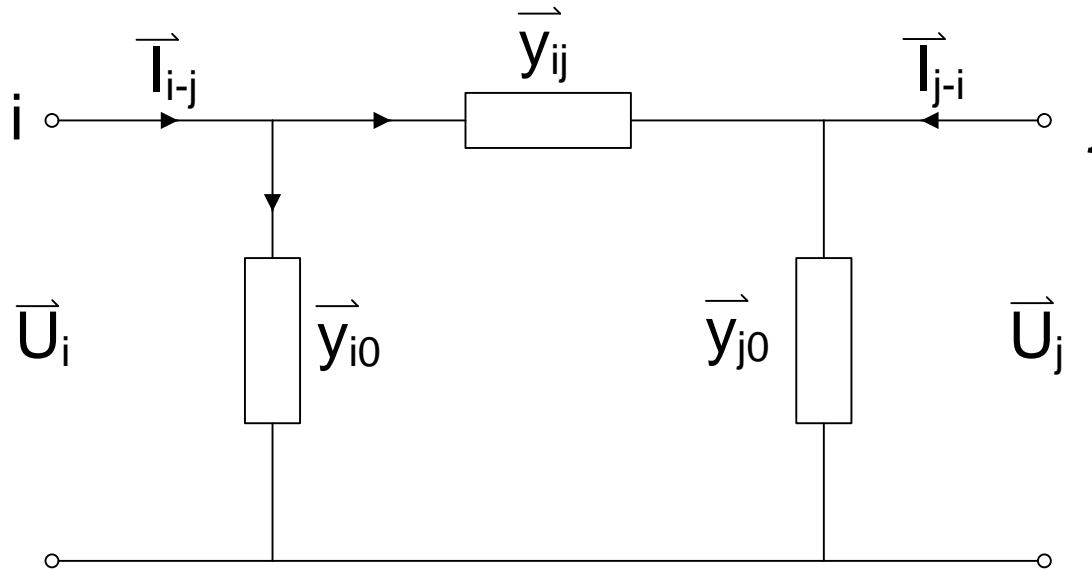

$$\vec{I}_{i-j} = (\vec{U}_i - \vec{U}_j) \cdot \vec{y}_{i-j} + \vec{U}_i \cdot \vec{y}_{i0}$$

$$\vec{S}_{i-j} = \vec{U}_i \cdot \vec{I}_{i-j}^* = \vec{U}_i \left[(\vec{U}_i^* - \vec{U}_j^*) \cdot \vec{y}_{i-j}^* + \vec{U}_i^* \cdot \vec{y}_{i0}^* \right]$$

$$\vec{I}_{j-i} = (\vec{U}_j - \vec{U}_i) \cdot \vec{y}_{i-j} + \vec{U}_j \cdot \vec{y}_{j0}$$

$$\vec{S}_{j-i} = \vec{U}_j \cdot \vec{I}_{j-i}^* = \vec{U}_j \left[(\vec{U}_j^* - \vec{U}_i^*) \cdot \vec{y}_{i-j}^* + \vec{U}_j^* \cdot \vec{y}_{j0}^* \right]$$

- GUBICI SNAGE U GRANAMA

$$\Delta \bar{S} = \bar{S}_{i-j} + \bar{S}_{j-i}$$

$$\Delta \bar{S} = (\bar{U}_i^* - \bar{U}_j^*) \cdot \bar{y}_{i-j}^* \cdot (\bar{U}_i - \bar{U}_j) + |\bar{U}_i|^2 \cdot \bar{y}_{i0}^* + |\bar{U}_j|^2 \cdot \bar{y}_{j0}^*$$

– Napomena: \bar{y}_{i-j} - uzdužna admitancija grane

\bar{Y}_{ij} - međusobna admitancija čvorišta
(između čvorišta **i** i **j**), element matrice
admitancija čvorišta

$$\bar{Y}_{ij} \neq \bar{y}_{i-j}$$

- PRORAČUN TOKOVA SNAGA
 - Osnovne metode proračuna tokova snaga:
 - METODA GAUSS SEIDEL POMOĆU Z MATRICE
 - METODA GAUSS SEIDEL POMOĆU Y MATRICE
 - METODA NEWTON RAPHSON

- METODA GAUSS-SEIDEL POMOĆU Z MATRICE

- Mreža od n čvorišta – jedno čvorište referentno

$$\vec{U}_i - \vec{U}_{\text{ref.}} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq \text{ref}}}^n \vec{Z}_{ij} \cdot \vec{I}_j$$


$$|\Delta \vec{U}| = |\vec{Z}| \cdot |\vec{I}|$$

$$|\vec{Z}| = |\vec{Y}|^{-1}$$

- Matrica \mathbf{Y} se dobije uzimajući u obzir samo uzdužne parametre grana
- Poprečne admitancije grana sačinjavaju novu matricu \mathbf{Y}'

- Matrica \mathbf{Y}

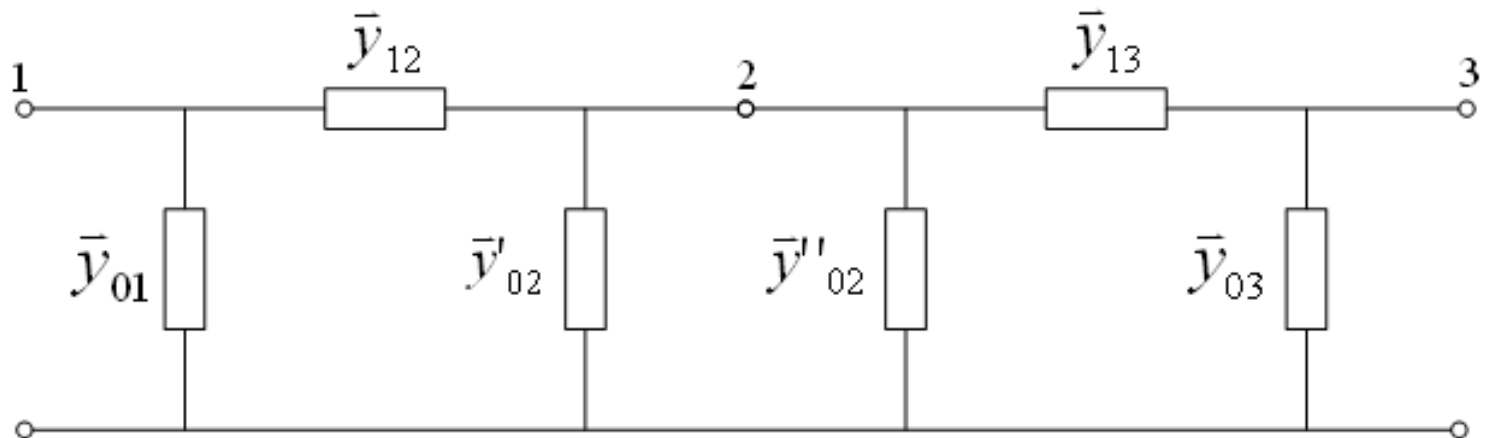
- Kod ove metode u matricu \mathbf{Y} ulaze samo uzdužne admitancije
- Poprečne admitancije se koriste za formiranje matrice \mathbf{Y}'
- Primjer:



$$\bar{\mathbf{Y}} = \begin{bmatrix} \bar{y}_{12} & -y_{12} & 0 \\ -y_{12} & \bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} & -\bar{y}_{13} \\ 0 & -\bar{y}_{13} & \bar{y}_{13} \end{bmatrix}$$

- Matrica $\bar{\mathbf{Y}}'$

– Primjer:

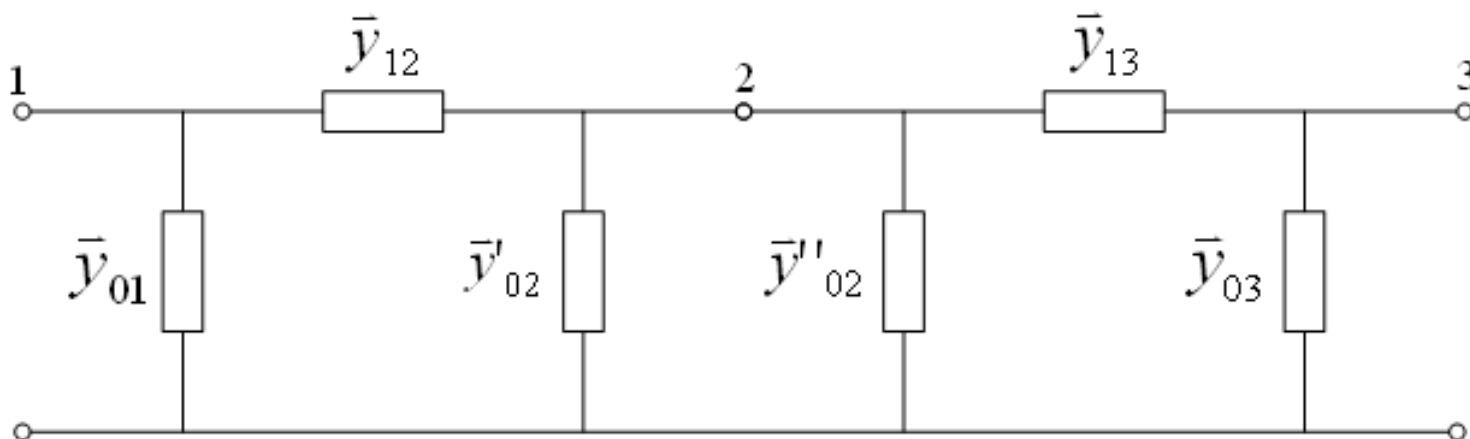

$$\bar{\mathbf{Y}}' = \begin{bmatrix} \bar{y}_{01} \\ \bar{y}'_{02} + \bar{y}''_{02} \\ \bar{y}_{03} \end{bmatrix}$$

- Uz $\bar{U}_n = \bar{U}_{\text{ref}}$ vrijedi:

$$\bar{U}_1 - \bar{U}_n = \bar{Z}_{11} \cdot \bar{I}_1 + \bar{Z}_{12} \cdot \bar{I}_2 + \dots + \bar{Z}_{1(n-1)} \cdot \bar{I}_{n-1}$$

$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$\bar{U}_i - \bar{U}_n = \bar{Z}_{i1} \cdot \bar{I}_1 + \bar{Z}_{i2} \cdot \bar{I}_2 + \dots + \bar{Z}_{i(n-1)} \cdot \bar{I}_{n-1}$$

$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$\bar{U}_{n-1} - \bar{U}_n = \bar{Z}_{(n-1)1} \cdot \bar{I}_1 + \bar{Z}_{(n-1)2} \cdot \bar{I}_2 + \dots + \bar{Z}_{(n-1)(n-1)} \cdot \bar{I}_{n-1}$$

- Struje u čvorištima je potrebno odrediti pomoću injekcija snaga u čvorištima

- POSTUPAK PRORAČUNA

1. korak

- Učitavanje podataka o mreži (konfiguracija, admitancije grana)
- Učitavanje podataka o injekcijama snage u čvorištima

2. korak

- Formiranje matrice \mathbf{Y}' (samo poprečne admitancije grana)
- Formiranje matrice \mathbf{Y} (samo uzdužne admitancije grana)

3. Korak

- Računanje matrice \mathbf{Z} ($|\vec{Z}| = |\vec{Y}|^{-1}$)

4. Korak

- Početne vrijednosti napona čvorišta: $\vec{U}_i^{(0)} = 1 + j0 \text{ p.u.} = 1 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$

5. korak

- Računanje struja u čvorištima (nulta iteracija, $k=0$):

$$\vec{I}_i^{(0)} = \frac{\vec{S}_i^*}{\vec{U}_i^{*(0)}} - \mathbf{Y}_i' \cdot \vec{U}_i^{(0)} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

6. korak

- Računanje napona $\vec{U}_i^{(1)}$ i struja $\vec{I}_i^{(1)}$ u čvorištima ($k=1$):

$$\vec{U}_1^{(1)} = \vec{U}_{ref} + \vec{Z}_{11} \cdot \vec{I}_1^{(0)} + \vec{Z}_{12} \cdot \vec{I}_2^{(0)} + \dots + \vec{Z}_{1(n-1)} \cdot \vec{I}_{(n-1)}^{(0)}$$

$$\vec{I}_1^{(1)} = \frac{\vec{S}_1^*}{\vec{U}_1^{*(1)}} - \vec{U}_1^{(1)} \cdot \vec{Y}_1'$$

$$\vec{U}_2^{(1)} = \vec{U}_{ref} + \vec{Z}_{21} \cdot \vec{I}_1^{(1)} + \vec{Z}_{22} \cdot \vec{I}_2^{(0)} + \dots + \vec{Z}_{2(n-1)} \cdot \vec{I}_{(n-1)}^{(0)}$$

$$\vec{I}_2^{(1)} = \frac{\vec{S}_2^*}{\vec{U}_2^{*(1)}} - \vec{U}_2^{(1)} \cdot \vec{Y}_2'$$

⋮

$$\vec{U}_i^{(1)} = \vec{U}_{ref} + \sum_{j=1}^{i-1} \vec{Z}_{ij} \cdot \vec{I}_j^{(1)} + \sum_{j=i}^{n-1} \vec{Z}_{ij} \cdot \vec{I}_j^{(0)}$$

$$\vec{I}_i^{(1)} = \frac{\vec{S}_i^*}{\vec{U}_i^{*(1)}} - \vec{U}_i^{(1)} \cdot \vec{Y}_i' \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n-1$$

7. Korak

- Provjera da li izračunate vrijednosti napona $\vec{U}_i^{(1)}$ zadovoljavaju unaprijed postavljeni uvjet točnosti :

$$\left| (\vec{U}_i^{(1)} - \vec{U}_i^{(0)}) \right| < \varepsilon$$

$$\varepsilon = 0.001 \div 0.0001 \quad (\text{najčešće})$$

- Ako je postavljeni uvjet zadovoljen za svaki i – KRAJ PRORAČUNA, konačno rješenje je vektor stanja $\vec{U}_i^{(1)}$ ($i=1,2,\dots, n-1$)
- U suprotnom prelazak u sljedeću iteraciju ($k=2$) korištenjem izračunatog vektora struja u čvorištima $\vec{I}_i^{(1)}$, te ponovnim izvršavanjem koraka 6 (dakle računaju se $\vec{U}_i^{(2)}$ i $\vec{I}_i^{(2)}$) i koraka 7
- Ako postavljeni uvjet nije zadovoljen ni u drugoj iteraciji prelazi se u treću ($k=3$) korištenjem rezultata iz druge itd. dok se ne ostvari tražena točnost

- Općenito za neku iteraciju **k+1** vrijede sljedeći izrazi:

$$\vec{U}_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^{i-1} \vec{Z}_{ij} \cdot \vec{I}_j^{(k+1)} + \sum_{j=i}^{n-1} \vec{Z}_{ij} \cdot \vec{I}_j^{(k)} + \vec{U}_{\text{ref}}$$

$$\vec{I}_i^{(k+1)} = \frac{\vec{S}_i^*}{\vec{U}_i^{*(k+1)}} - \vec{U}_i^{(k+1)} \cdot \mathbf{Y}_i' \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n-1$$


- Proračun se zaustavlja kada je ispunjeno:

$$\left| \left(\vec{U}_i^{(k+1)} - \vec{U}_i^{(k)} \right) \right| < \varepsilon \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n-1$$

- Traženo rješenje (vektor stanja) je:

$$\vec{U}_i^{(k+1)} = \left| \vec{U}_i^{(k+1)} \right| \angle \delta_i^{k+1}$$

- PRIMJER

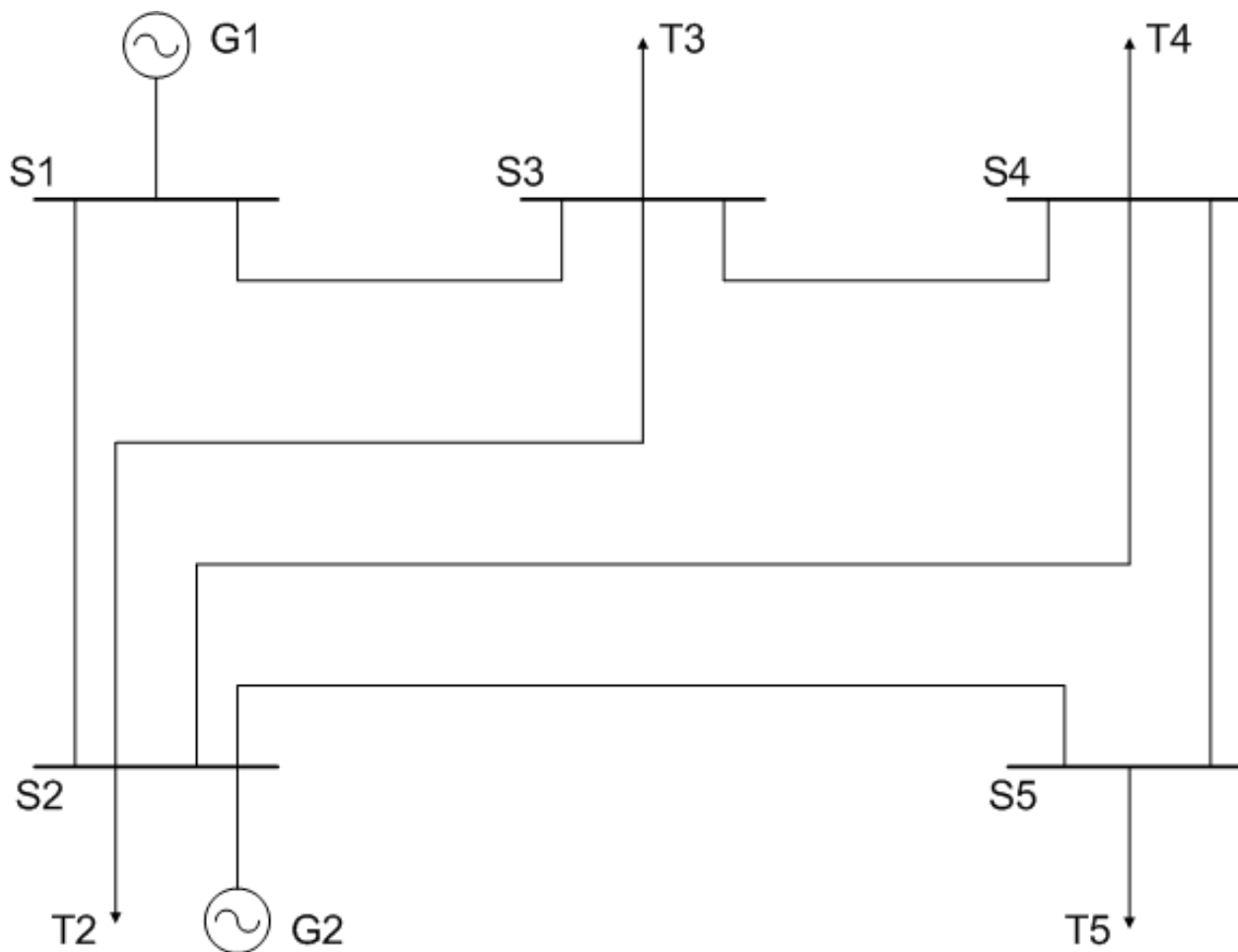

- Zadano:

i	j	$\bar{Z}_{i-j} (p.u.)$	$y'_{i-j}/2 (p.u.)$	\bar{y}_{i-j}
1	2	0.02+j0.06	j0.03	5-j15
1	3	0.08+j0.24	j0.025	1.25-j3.75
2	3	0.06+j0.18	j0.02	1.66-j5
2	4	0.06+j0.18	j0.02	1.66-j5
2	5	0.04+j0.12	j0.015	2.5-j7.5
3	4	0.01+j0.03	j0.01	10-j30
4	5	0.08+j0.24	j0.025	1.25-j3.75

- Vrijedi da je: $\bar{y}_{i-j} = \frac{1}{\bar{Z}_{i-j}}$ (uzdužna admitancija grane)
- Čvorište 1 je referentno

- Zadano:

Čv.	Generator			Teret		\vec{Y}'_i
	U	MW	Mvar			
1.	1.06+j0	/	/	/	/	j0.055
2.		40	30	20	10	j0.085
3.		0	0	45	15	j0.055
4.				40	5	j0.055
5.				60	10	j0.04

- Bazna snaga: $S_B = 100 \text{ MVA}$
- Tražena točnost: $\varepsilon = 0.001$

- Matrica \mathbf{Y} :

$$\vec{Y}_{(5)} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 6.25-j18.75 & -5+j15 & -1.25+j3.75 & 0 & 0 \\ \hline -5+j15 & 10.833-j32.5 & -1.66+j5 & -1.66+j5 & -2.5+j7.5 \\ \hline -1.25+j3.75 & -1.66+j5 & 12.916-j38.75 & -10+j30 & 0 \\ \hline 0 & -1.66+j5 & -10+j30 & 12.916-j38.75 & -1.25+j3.75 \\ \hline 0 & -2.5+j7.5 & 0 & -1.25+j3.75 & 3.75-j11.25 \\ \hline \end{array}$$

- Čvorište 1 je referentno pa odbacujemo 1. red i 1. stupac

$$\vec{Y} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 10.833-j32.5 & -1.66+j5 & -1.66+j5 & -2.5+j7.5 \\ \hline -1.66+j5 & 12.916-j38.75 & -10+j30 & 0 \\ \hline -1.66+j5 & -10+j30 & 12.916-j38.75 & -1.25+j3.75 \\ \hline -2.5+j7.5 & 0 & -1.25+j3.75 & 3.75-j11.25 \\ \hline \end{array}$$

- Matrica impedancija čvorišta:

$$\vec{Z} = \vec{Y}^{-1} =$$

0.016857+ j0.050571	0.012571+ j0.03771	0.013428+ j0.0402857	0.0151743+ j0.047143
0.012571+ j0.03771	0.0297143+ j0.089143	0.0262857+ j0.0788571	0.017143+ j0.0514286
0.013428+ j0.0402857	0.0262857+ j0.0788571	0.0317143+ j0.09514	0.0185238+ j0.0585714
0.0151743+ j0.047143	0.017143+ j0.0514286	0.0185238+ j0.0585714	0.043651+ j0.1309524

$$\vec{I}_2^{(0)} = \frac{\vec{S}_2^*}{\vec{U}_2^{*(0)}} - Y_2' \cdot \vec{U}_2^{(0)} = \frac{0.2 - j0.2}{1 - j0} - j0.085 \cdot 1 = 0.2 - j0.285$$

$$\vec{I}_3^{(0)} = \frac{\vec{S}_3^*}{\vec{U}_3^{*(0)}} - Y_3' \cdot \vec{U}_3^{(0)} = \frac{-0.45 + j0.15}{1 - j0} - j0.055 \cdot 1 = -0.045 + j0.095$$

$$\vec{I}_4^{(0)} = \frac{\vec{S}_4^*}{\vec{U}_4^{*(0)}} - Y_4' \cdot \vec{U}_4^{(0)} = \frac{-0.4 + j0.05}{1 - j0} - j0.055 \cdot 1 = -0.4 - j0.005$$

$$\vec{I}_5^{(0)} = \frac{\vec{S}_5^*}{\vec{U}_5^{*(0)}} - Y_5' \cdot \vec{U}_5^{(0)} = \frac{-0.6 + j0.1}{1 - j0} - j0.04 \cdot 1 = -0.6 + j0.06$$

• **k=1:**

$$\vec{U}_2^{(1)} = \vec{U}_1 + \vec{Z}_{22} \cdot \vec{I}_2^{(0)} + \vec{Z}_{23} \cdot \vec{I}_3^{(0)} + \vec{Z}_{24} \cdot \vec{I}_4^{(0)} + \vec{Z}_{25} \cdot \vec{I}_5^{(0)} = 1.05122 - j0.05399$$

$$\vec{I}_2^{(1)} = \frac{\vec{S}_2^*}{\vec{U}_2^{*(1)}} - Y_2' \cdot \vec{U}_2^{(1)} = 0.17544 - j0.208887$$

$$\vec{U}_3^{(1)} = \vec{U}_1 + \vec{Z}_{32} \cdot \vec{I}_2^{(1)} + \vec{Z}_{33} \cdot \vec{I}_3^{(0)} + \vec{Z}_{34} \cdot \vec{I}_4^{(0)} + \vec{Z}_{35} \cdot \vec{I}_5^{(0)} = 1.02777 - j0.09581$$

$$\vec{I}_3^{(1)} = \frac{\vec{S}_3^*}{\vec{U}_3^{*(1)}} - Y_3' \cdot \vec{U}_3^{(1)} = -0.42585 - j0.12813$$

$$\vec{U}_4^{(1)} = \vec{U}_1 + \vec{Z}_{42} \cdot \vec{I}_2^{(1)} + \vec{Z}_{43} \cdot \vec{I}_3^{(1)} + \vec{Z}_{44} \cdot \vec{I}_4^{(0)} + \vec{Z}_{45} \cdot \vec{I}_5^{(0)} = 1.02521 - j0.0992$$

$$\vec{I}_4^{(1)} = \frac{\vec{S}_4^*}{\vec{U}_4^{*(1)}} - Y_4' \cdot \vec{U}_4^{(1)} = -0.38782 + j0.02933$$

$$\vec{U}_5^{(1)} = \vec{U}_1 + \vec{Z}_{52} \cdot \vec{I}_2^{(1)} + \vec{Z}_{53} \cdot \vec{I}_3^{(1)} + \vec{Z}_{54} \cdot \vec{I}_4^{(1)} + \vec{Z}_{55} \cdot \vec{I}_5^{(0)} = 1.01913 - j0.11403$$

$$\vec{I}_5^{(1)} = \frac{\vec{S}_5^*}{\vec{U}_5^{*(1)}} - Y_5' \cdot \vec{U}_5^{(1)} = -0.57518 + j0.1212$$

- Provjera

$$\begin{aligned} |\bar{U}_2^{(1)} - \bar{U}_2^{(0)}| &= |(1.05112 - j0.05399) - (1 + j0)| \\ &= |0.05112 - j0.05399| \end{aligned}$$

$$|0.05112 - j0.05399| > 0.001$$

- Uvjet je neispunjen (ostale napone nije ni potrebno dalje provjeravati)-prelazak u sljedeću iteraciju
- k=2

$$\bar{U}_2^{(2)} = \bar{U}_1 + \bar{Z}_{22} \cdot \bar{I}_2^{(1)} + \bar{Z}_{23} \cdot \bar{I}_3^{(1)} + \bar{Z}_{24} \cdot \bar{I}_4^{(1)} + \bar{Z}_{25} \cdot \bar{I}_5^{(1)}$$

$$\bar{I}_2^{(2)} = \frac{\bar{S}_2^*}{\bar{U}_2^{*(2)}} - Y_2' \cdot \bar{U}_2^{(2)}$$

⋮

ANALIZA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA – predavanje br. 7

Iteracija	Čv. 2	Čv. 3	Čv. 4	Čv. 5
0.	$1+j0$	$1+j0$	$1+j0$	$1+j0$
1.	$1.05112-j0.05399$	$1.02777-j0.09581$	$1.02529-j0.0992$	$1.01913-j0.11403$
2.	$1.04622-j0.05286$	$1.02041-j0.08837$	$1.01924-j0.09454$	$1.0122-j0.10841$
3.	$1.04622-j0.05129$	$1.02035-j0.08924$	$1.01918-j0.09502$	$1.01212-j0.10908$
	1.04748 $\angle -28^\circ$	1.02425 $\angle -5^\circ$	1.02361 $\angle -5.33^\circ$	1.018 $\angle -6.15^\circ$

- U trećoj iteraciji je zadovoljen postavljeni kriterij točnosti