

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 01

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.

Numeričke veličine u proračunima mreža

- Kako bi elektroenergetski sustav mogao biti analiziran potrebno ga je modelirati, odnosno predstaviti nekim od matematičkih modela.
- Za određivanje nadomjesne sheme mreže potrebno je prvotno svaki element te mreže predstaviti nekim od modela (npr. za prijenosne vodove se uobičajeno koriste π modeli).
- Prisutnost transformatora kao elementa mreže, odnosno postojanje različitih naponskih razina u sustavu, značajno povećava složenost proračuna.
- Problem se rješava na način da se proračun izvodi na nadomjesnoj shemi u kojoj su svi parametri mreže svedeni na jednu naponsku razinu.
- Postupak kojim se mreža svodi na jednu naponsku razinu naziva se metodom otpora ili metodom apsolutnih vrijednosti.
- Ovaj postupak ima nekoliko varijanata u kojima se računa s relativnim vrijednostima kao što su metoda jediničnih vrijednosti (*per unit*) ili metoda reduciranih admitancija.

Numeričke veličine u proračunima mreža


- Bazni napon na koji se u metodi otpora preračunavaju veličine elemenata mreže može biti napon neke od postojećih naponskih razina mreže ili neki proizvoljno odabrani napon (npr. $U_B=100$ kV)
- U metodi otpora sve veličine zadržavaju svoju prvobitnu fizikalnu dimenziju jer se reduciranje izvodi korištenjem bezdimenzionalnog faktora (U_B/U_{ni}).
- Metoda jediničnih vrijednosti (*per unit*) se ubraja u metode relativnih vrijednosti jer se sve veličine promatraju u odnosu na neku osnovnu, baznu veličinu čime one postaju bezdimenzionalne veličine.
- U metodi jediničnih vrijednosti sve bazne veličine se definiraju korištenjem baznih napona, koji se uobičajeno odabiru kao nazivni naponi određenog dijela mreže, te bazne snage koja se odabire proizvoljno (npr. $S_B=100$ MVA) i vrijedi za sve elemente mreže.

Numeričke veličine u proračunima mreža

Metoda otpora	Metoda reduciranih admitancija	Metoda jediničnih vrijednosti
$U' = U \cdot \frac{U_B}{U_n}$	$U_r = \frac{U}{U_n}$	$U_{p.u.} = \frac{U}{U_{Bi}} = \frac{U}{U_{ni}}$
$I' = \frac{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot I}{U_B}$	$I' = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I$	$I_{p.u.} = \frac{S}{S_B} = \frac{\sqrt{3} \cdot U \cdot I}{S_B}$
$Z' = \left(\frac{U_B}{U_n} \right)^2 \cdot Z$	$Z_r = \frac{Z}{U_n^2}$	$Z_{p.u.} = Z \cdot \frac{S_B}{U_n^2}$
$Y' = \left(\frac{U_n}{U_B} \right)^2 \cdot Y$	$Y_r = \frac{U_n^2}{Z} = U_n^2 \cdot Y$	$Y_{p.u.} = Y \cdot \frac{U_n^2}{S_B}$

Zadatci

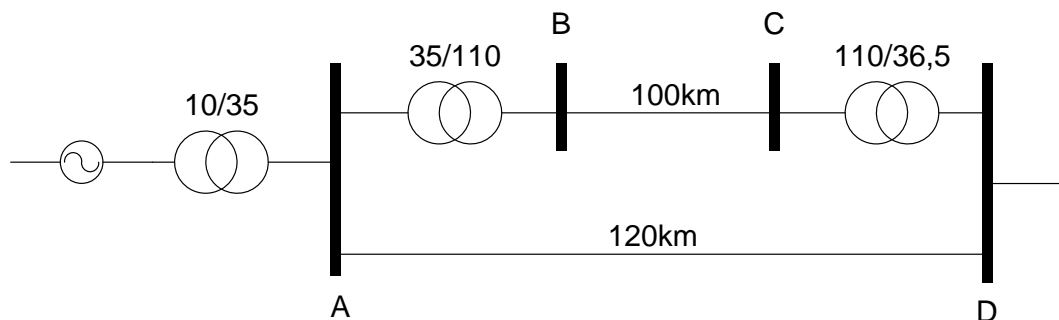- ZADATAK 1.** U mreži na slici odredite prilike u praznom hodu uz poznat napon $U_A=34$ kV. Za sve transformatore je poznat napon kratkog spoja $u_k=10\%$, a nazivna snaga je 20 MVA (stvarni prijenosni omjer transformatora jednak je nazivnom). Podatci generatora su: $U_n=10,5$ kV; $S_n=20$ MVA; $X_d=115\%$. Jedinična reaktancija vodova je $X_v=0.4$ Ω/km .




• RJEŠENJE:

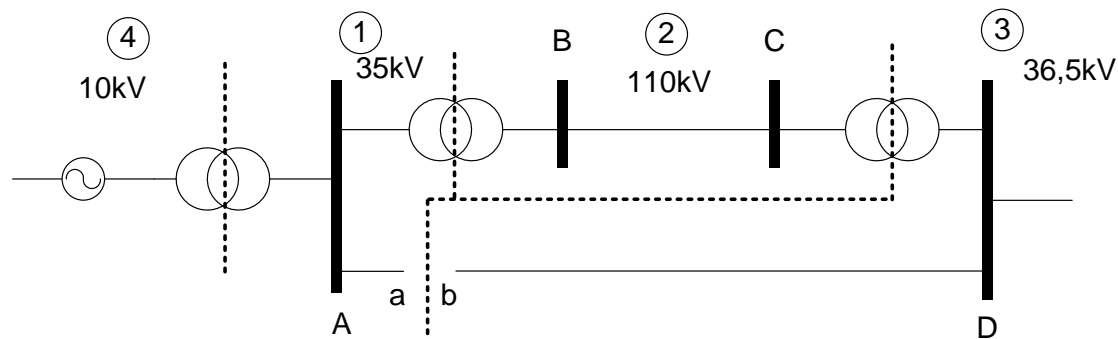
- Problem petlji koje se ne zaključuju – umnožak stvarnih prijenosnih omjera transformatora u petlji različit od jedan.
- Ukoliko je umnožak prijenosnih omjera transformatora različit od jedan u petlji se javlja struja izjednačenja.
- Petlja **A-B-C-D-A**:

$$(U_{nT2-1}/U_{nT2-2}) \cdot (U_{nT3-1}/U_{nT3-2}) = (110/35) \cdot (36.5/110) \neq 1$$

- Za primjenu metode otpora potrebno je petlju otvoriti na jednom mjestu kako bi se mogli odrediti bazni naponi:



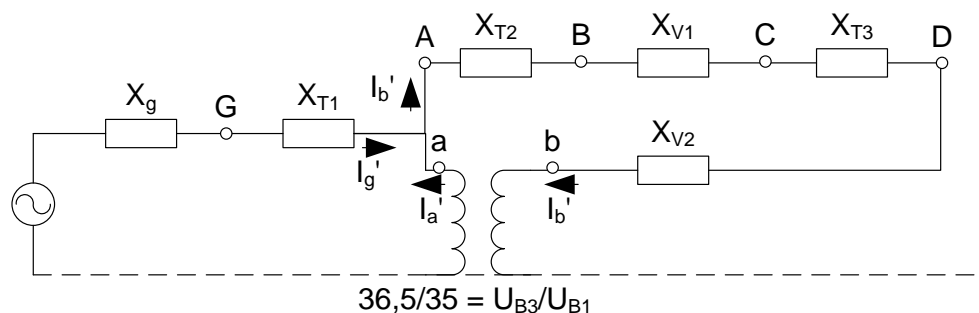- U nadomjesnoj shemi mreže između točaka a i b umetnuti idealni transformator preuzima ulogu struje izjednačenja:



- Stvarne vrijednosti reaktancija elemenata nadomjesne sheme:

$$x_g = \frac{x_{d\%}}{100} \cdot \frac{U_{ng}^2}{S_{ng}} = \frac{115}{100} \cdot \frac{10,5^2}{20} = 6,339 \Omega$$


$$x_{T1} = x_{T2} = \frac{u_{k\%}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_{nT}} = \frac{10}{100} \cdot \frac{35^2}{20} = 6,125 \Omega$$

$$x_{V1} = 0,4 \cdot 100 = 40 \Omega$$

$$x_{T3} = \frac{10}{100} \cdot \frac{110^2}{20} = 60,5 \Omega$$

$$x_{V2} = 0,4 \cdot 120 = 48 \Omega$$

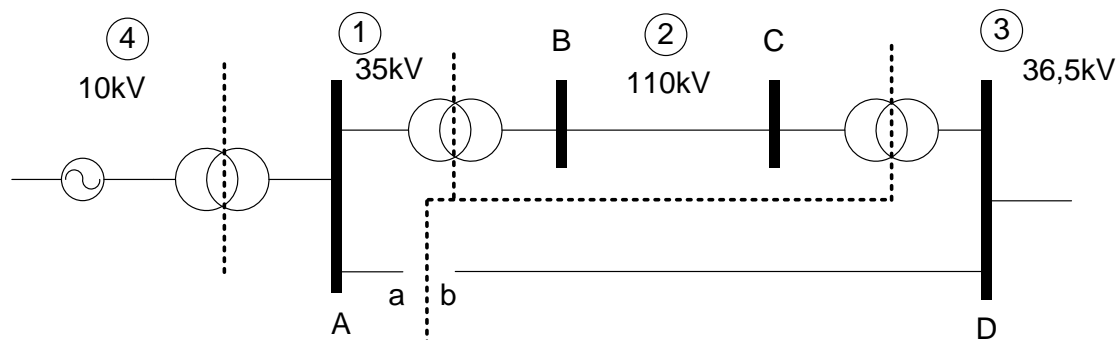- Za bazne napone naponskih razina 1-4 je uzeto:



$$U_{B1} = 35 \text{ kV}$$

$$U_{B2} = 110 \text{ kV}$$

$$U_{B3} = 36.5 \text{ kV}$$

$$U_{B4} = 10 \text{ kV}$$

- Korištenjem metode otpora preračunavanjem na bazni napon $U_B = U_{B1}$:

$$x_g' = x_g \cdot \left(\frac{U_{B1}}{U_{B4}} \right)^2 = 6,339 \cdot 3,5^2 = 77,653 \Omega$$

$$x_{T1}' = x_{T2}' = 6,125 \cdot \left(\frac{U_{B1}}{U_{B1}} \right)^2 = 6,125 \Omega$$

$$x_{V1}' = 40 \cdot \left(\frac{U_{B1}}{U_{B2}} \right)^2 = 40 \cdot 0,318^2 = 4,045 \Omega$$

$$x_{T3}' = 60,5 \cdot 0,318^2 = 6,118 \Omega$$

$$x_{V2}' = 48 \cdot 0,959^2 = 44,145 \Omega$$

- Proračun u reduciranoj mreži (nadomjesnoj shemi):

$$U_a' = U_A = 34 \text{ kV}$$

$$U_b' = 34 \text{ kV} \cdot \frac{35}{36,5} = 32,6 \text{ kV}$$


$$U_a' - U_b' = 34 \text{ kV} - 32,6 \text{ kV} = 1,4 \text{ kV}$$

$$\sum X' = 60,41 \Omega$$

$$I_b' = \frac{1,4 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot j60,41 \Omega} = -j13,4 \text{ A}$$

$$I_a' = I_b' \cdot \frac{35}{36,5} = -j12,85 \text{ A}$$
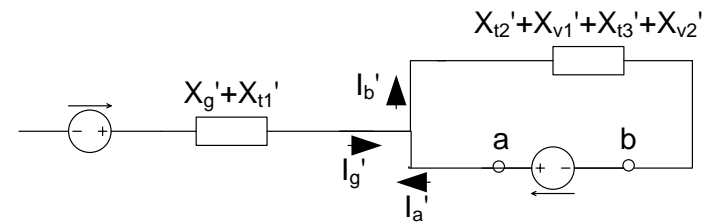
$$I_g' = I_b' - I_a' = -j0,55 \text{ A}$$



- Za napone u mreži vrijedi:

$$U_D' = 32,6 - j13,4 \cdot j44,1 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 33,62 \text{ kV}$$

$$U_C' = 33,62 - j13,4 \cdot j6,13 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 33,76 \text{ kV}$$

$$U_B' = 33,76 - j13,4 \cdot j4,05 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 33,85 \text{ kV}$$

$$U_A' = 33,85 - j13,4 \cdot j6,13 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 34 \text{ kV}$$

$$U_G' = 34 - j0,55 \cdot j6,1 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 34,006 \text{ kV}$$

- Stvarne vrijednosti:

$$U_A = 34 \text{ kV}$$

$$I_a = I_a' = -j12,85 \text{ A}$$

$$I_b = I_b' \cdot \frac{U_{B1}}{U_{B3}} = -j12,85 \text{ A}$$

$$I_g = I_g' \cdot \frac{U_{B1}}{U_{B4}} = -j1,925 \text{ A}$$

$$I_{V1} = -j4,26 \text{ A}$$


$$U_B = U_B' \cdot \frac{U_{B2}}{U_{B1}} = 106,45 \text{ kV}$$

$$U_C = U_C' \cdot \frac{U_{B2}}{U_{B1}} = 106,16 \text{ kV}$$


$$U_D = U_D' \cdot \frac{U_{B3}}{U_{B1}} = 35,06 \text{ kV}$$

$$U_G = U_G' \cdot \frac{U_{B4}}{U_{B1}} = 9,72 \text{ kV}$$

- Rješenje:

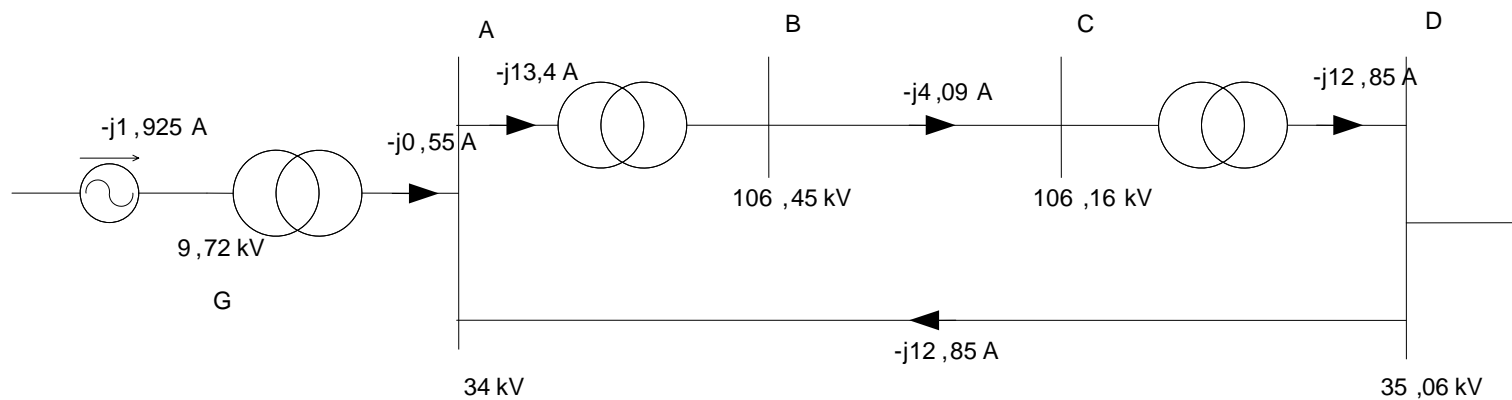

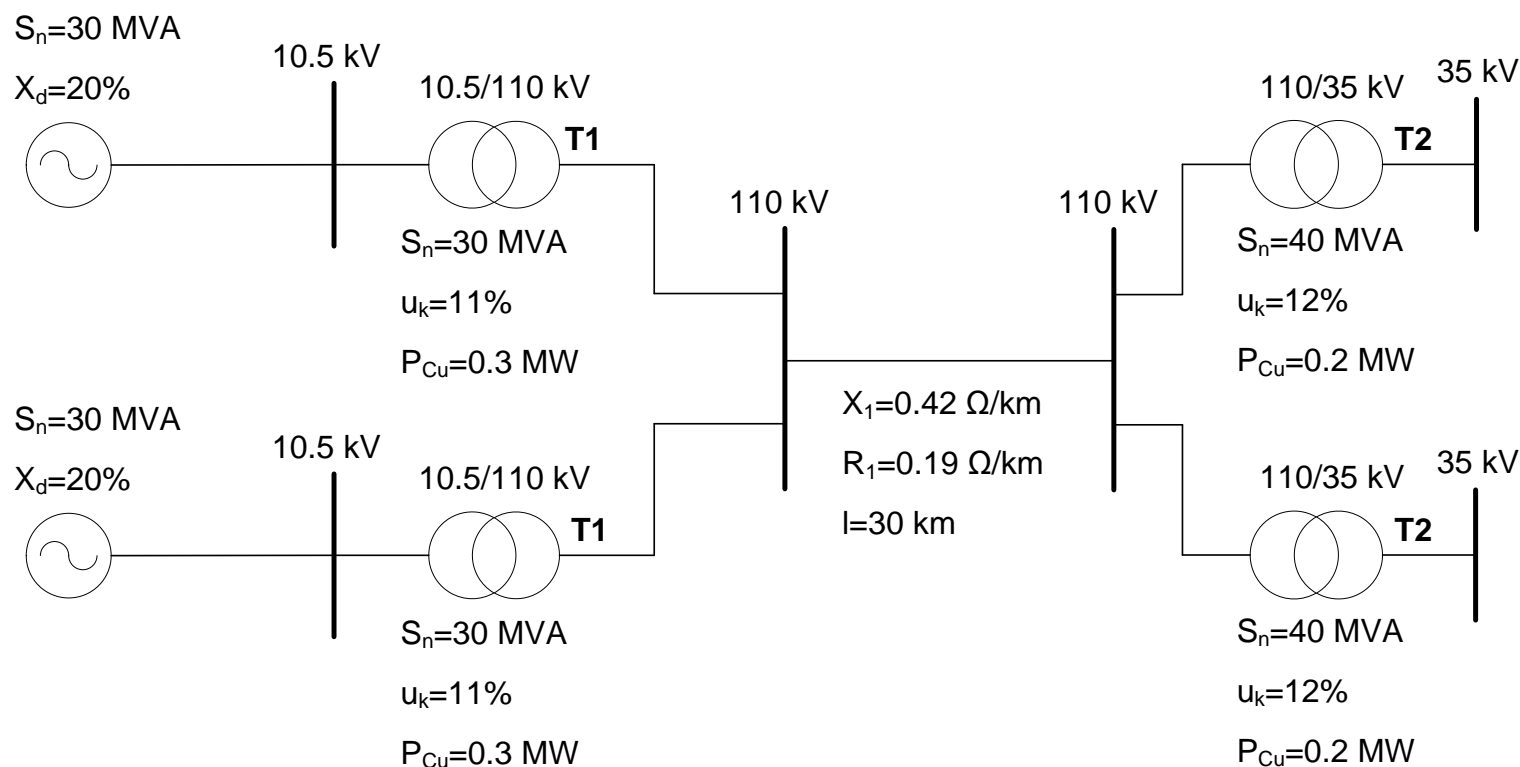- **ZADATAK 2.** Za mrežu prikazanu slikom odredite parametre svih elemenata :
 - a) korištenjem metode otpora za bazni napon $U_B = 100$ kV
 - b) korištenjem metode jediničnih vrijednosti (*per unit*) za baznu snagu $S_B = 100$ MVA.



• RJEŠENJE:

- Stvarne vrijednosti parametara:

$$X_g = \frac{X_d [\%]}{100} \cdot \frac{U_g^2}{S_{ng}}$$

$$X_g = \frac{20}{100} \cdot \frac{(10.5 \text{ kV})^2}{30 \text{ MVA}} = 0.735 \Omega$$

$$Z_{T1} = \frac{U_{nT1-2}^2}{S_{nT1}} \cdot \left(\left(\frac{P_{CuT1}}{S_{nT1-2}} \right) + j \sqrt{(u_{kT1})^2 - \left(\frac{P_{CuT1}}{S_{nT1}} \right)^2} \right)$$

$$Z_{T1} = \frac{(110 \text{ kV})^2}{30 \text{ MVA}} \cdot \left(\left(\frac{0.3 \text{ MW}}{30 \text{ MVA}} \right) + j \sqrt{(0.11)^2 - \left(\frac{0.3 \text{ MW}}{30 \text{ MVA}} \right)^2} \right) = 4.033 + j44.183 \Omega$$

$$Z_V = (R_1 + jX_1) \cdot l_V$$

$$Z_V = (0.19 + j0.42 \Omega / \text{km}) \cdot 30 \text{ km} = 5.7 + j12.6 \Omega$$

$$Z_{T2} = \frac{U_{nT1-1}^2}{S_{nT2}} \cdot \left(\left(\frac{P_{CuT2}}{S_{nT2-1}} \right) + j \sqrt{(u_{kT2})^2 - \left(\frac{P_{CuT2}}{S_{nT2}} \right)^2} \right)$$

$$Z_{T2} = \frac{(110 \text{ kV})^2}{40 \text{ MVA}} \cdot \left(\left(\frac{0.2 \text{ MW}}{40 \text{ MVA}} \right) + j \sqrt{(0.12)^2 - \left(\frac{0.2 \text{ MW}}{40 \text{ MVA}} \right)^2} \right) = 1.513 + j36.268 \Omega$$

a) Metoda otpora:

$$X_g' = \left(\frac{U_B}{U_{ng}} \right)^2 \cdot X_g$$

$$X_g' = \left(\frac{100 \text{ kV}}{10.5 \text{ kV}} \right)^2 \cdot 0.735 \Omega = 66.667 \Omega$$

$$Z_{T1}' = \left(\frac{U_B}{U_{nT1-2}} \right)^2 \cdot Z_{T1}$$

$$Z_{T1}' = \left(\frac{100 \text{ kV}}{110 \text{ kV}} \right)^2 \cdot (4.033 + j44.183 \Omega) = 3.333 + j36.515 \Omega$$

$$Z_V' = \left(\frac{U_B}{U_{nV}} \right)^2 \cdot Z_V$$

$$Z_V' = \left(\frac{100 \text{ kV}}{110 \text{ kV}} \right)^2 \cdot (5.7 + j12.6 \Omega) = 4.711 + j10.413 \Omega$$

$$Z_{T2}' = \left(\frac{U_B}{U_{nT2-1}} \right)^2 \cdot Z_{T2}$$

$$Z_{T2}' = \left(\frac{100 \text{ kV}}{110 \text{ kV}} \right)^2 \cdot (1.513 + j36.268 \Omega) = 1.25 + j29.974 \Omega$$

b) Metoda jediničnih vrijednosti (*per unit*):

$$X_g [p.u.] = \left(\frac{S_B}{U_{ng}^2} \right) \cdot X_g$$

$$X_g [p.u.] = \left(\frac{100 \text{ MVA}}{(10.5 \text{ kV})^2} \right) \cdot 0.735 \, \Omega = 0.667 \text{ p.u.}$$

$$Z_{T1} [p.u.] = \left(\frac{S_B}{U_{nT1-2}^2} \right) \cdot Z_{T1}$$

$$Z_{T1} [p.u.] = \left(\frac{100 \text{ MVA}}{(110 \text{ kV})^2} \right) \cdot (4.033 + j44.183 \, \Omega) = 0.033 + j0.365 \text{ p.u.}$$

$$Z_V [p.u.] = \left(\frac{S_B}{U_{nV}^2} \right) \cdot Z_V$$

$$Z_V [p.u.] = \left(\frac{100 \text{ MVA}}{(110 \text{ kV})^2} \right) \cdot (5.7 + j12.6 \, \Omega) = 0.047 + j0.104 \text{ p.u.}$$

$$Z_{T2} [p.u.] = \left(\frac{S_B}{(U_{nT2-1})^2} \right) \cdot Z_{T2}$$

$$Z_{T2} [p.u.] = \left(\frac{100 \text{ MVA}}{(110 \text{ kV})^2} \right) \cdot (1.513 + j36.268 \, \Omega) = 0.013 + j0.3 \text{ p.u.}$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 02


Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.


Nadomjesni modeli transformatora

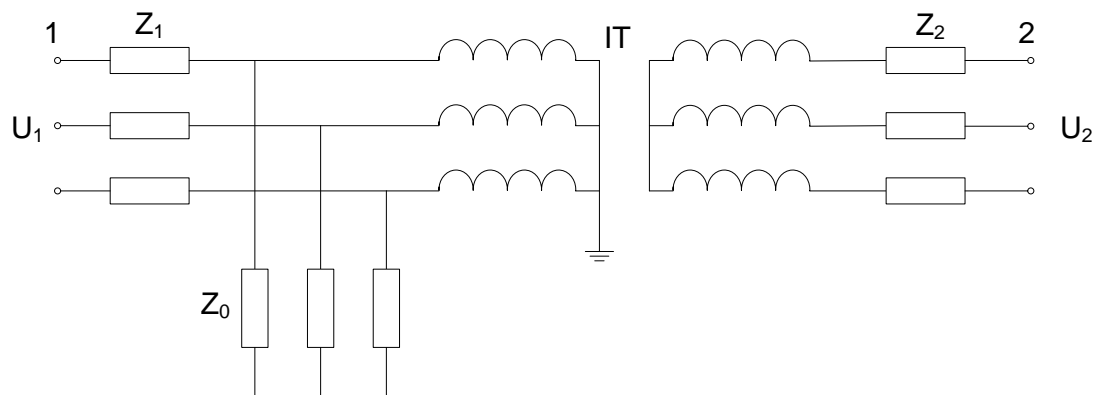- Transformator je pasivni element mreže, a u topološkom smislu se uzima kao grana mreže.
- Ekvivalentna shema transformatora je određena sa tri veličine: uzdužnom impedancijom primarne strane, uzdužnom impedancijom sekundarne strane, te impedancijom (admitancijom) poprečne grane.
- Trofazna nadomjesna shema dvonamotnog energetskog transformatora:



Nadomjesni modeli transformatora

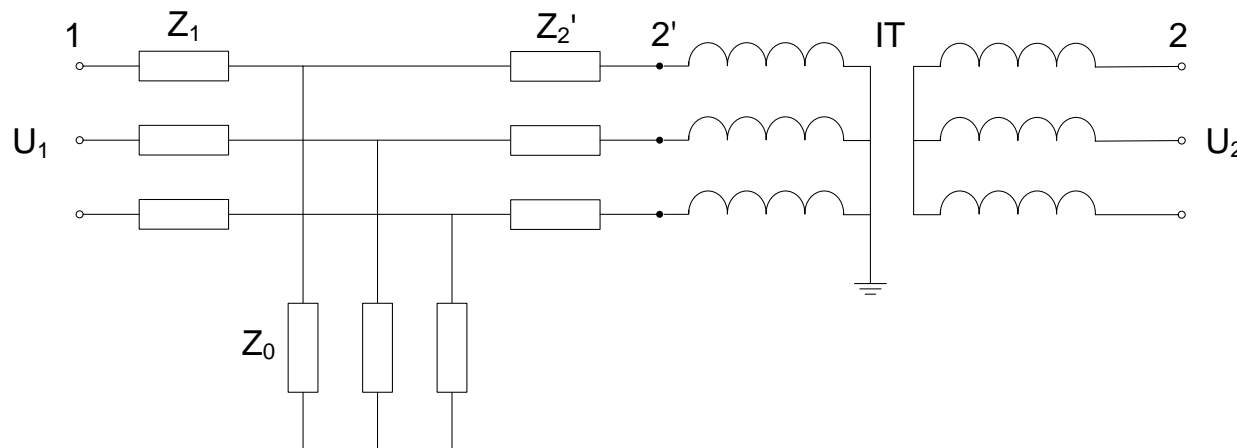
- Trofazna nadomjesna shema (T-shema) dvonamotnog energetskog trafo-a s parametrima preračunatim na primarnu naponsku stranu:



$$S = \frac{U_2^2}{Z_2} = \frac{U_1^2}{Z_2'}$$


$$Z_2' = Z_2 \cdot \left(\frac{U_1^2}{U_2^2} \right)$$

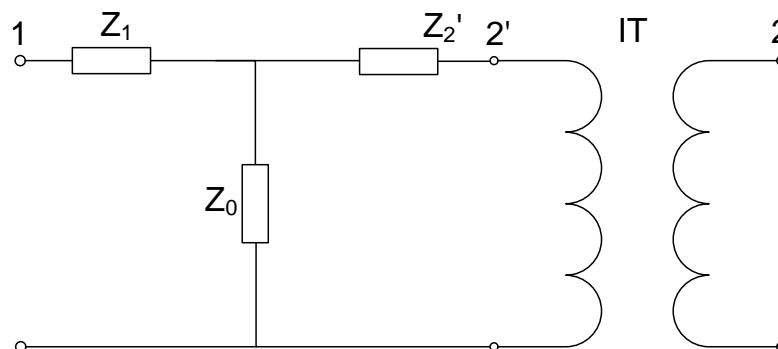- U simetričnom slučaju je navedenu nadomjesnu shemu moguće predstaviti jednofaznim modelom:



Nadomjesni modeli transformatora

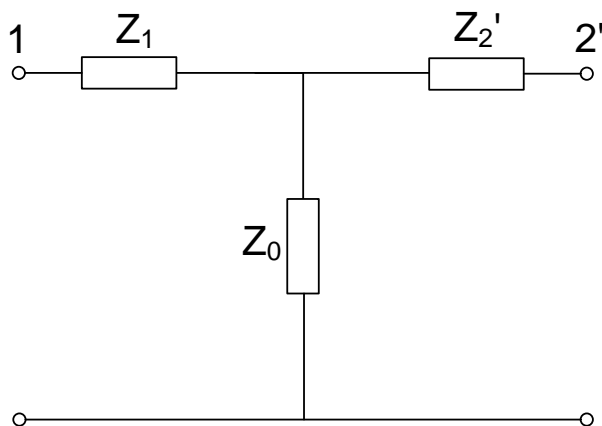- Ukoliko navedeni transformator ima prijenosni omjer jednak nazivnom prijenosnom omjeru, te ukoliko se parametri transformatora preračunaju u jedinične vrijednosti u nadomjesnoj shemi se izostavlja idealni transformator:



Za nazivni prijenosni omjer idealnog transformatora:


$$U_1/U_2 = U_{n1}/U_{n2}$$

$$U_1(p.u.) = U_2(p.u.) = 1 p.u.$$

$$U_1(p.u.)/U_2(p.u.) = 1$$

Nadomjesni modeli transformatora

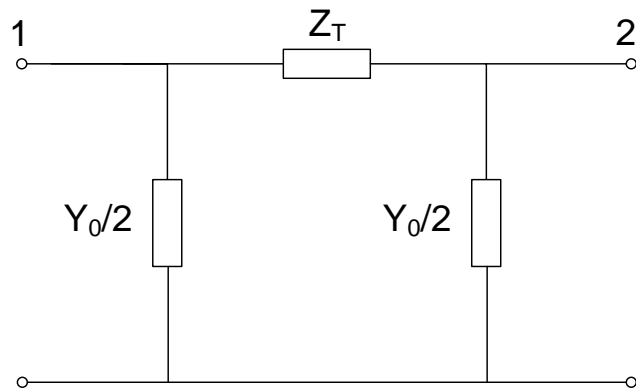- Za potrebe analize mreža se uobičajeno koristi π shema :



Uobičajena zanemarenja:

- Y_0 , odnosno i_0 i P_0
- P_k

Okvirne vrijednosti parametara:

- $u_k = 4 - 12 \%$
- $i_0 = 1 - 2,5 \% I_n$
- $P_k = 0,5 - 2,5 \% S_n$
- $P_0 = 15 - 40 \% P_k$

$$\vec{Z}_T = \frac{U_n^2}{S_n} \cdot \left[\frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] [\Omega]$$


$$\vec{Y}_0 = \frac{S_n}{U_n^2} \cdot \left[\frac{P_0}{S_n} - j \sqrt{i_0^2 - \left(\frac{P_0}{S_n} \right)^2} \right] [S]$$

$$\vec{Z}_T = \frac{S_B}{S_n} \cdot \left[\frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] [p. u.]$$

$$\vec{Y}_0 = \frac{S_n}{S_B} \cdot \left[\frac{P_0}{S_n} - j \sqrt{i_0^2 - \left(\frac{P_0}{S_n} \right)^2} \right] [p. u.]$$


Nadomjesni modeli transformatora

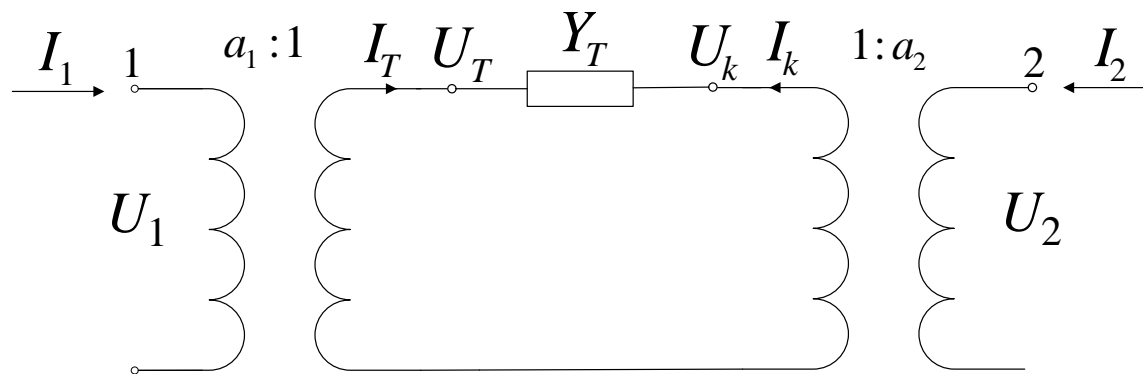- Transformator s nenazivnim prijenosnim omjerom, te zanemarenom poprečnom admitancijom (Y_0) :




Nenazivni napon i na primarnoj i na sekundarnoj strani – Najopćenitiji slučaj

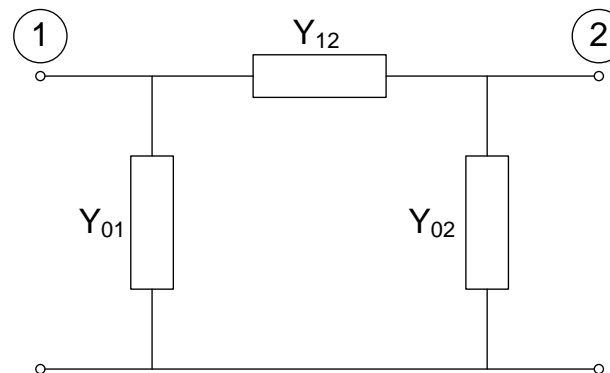- Potrebno je dobiti model bez idealnih transformatora u sljedećem obliku (odnosno pasivni element):



Nadomjesni modeli transformatora

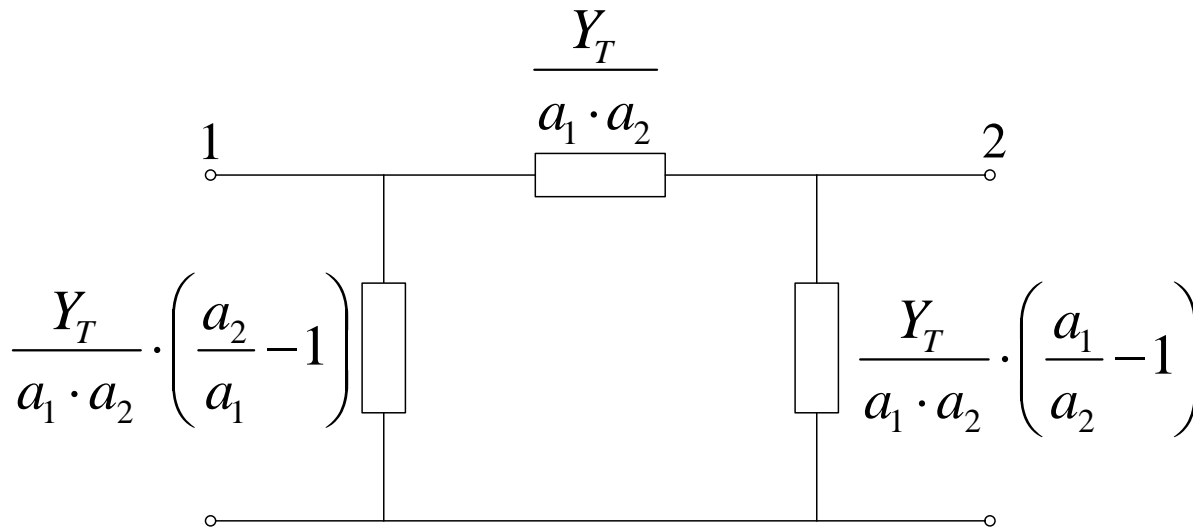- Za parametre navedenog modela bez idealnih trafo-a vrijedi:




$$Y_{12} = \frac{Y_T}{a_1 \cdot a_2}$$

$$Y_{01} = \frac{Y_T}{a_1 \cdot a_2} \left(\frac{a_2}{a_1} - 1 \right)$$

$$Y_{02} = \frac{Y_T}{a_1 \cdot a_2} \left(\frac{a_1}{a_2} - 1 \right)$$

Nadomjesni modeli transformatora

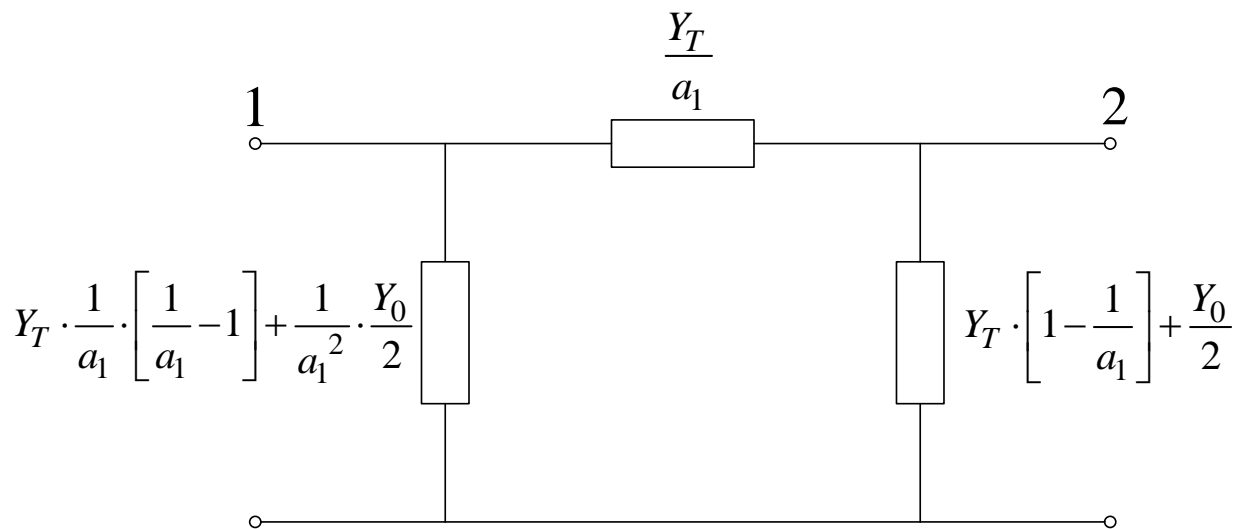- Za slučaj kada se u prijenosnom omjeru transformatora nenazivni napon javlja samo na primarnoj strani (i bez zanemarenja Y_0):



$$a_1 = U_{i1} / U_{n1}$$

$$a_2 = U_{n1} / U_{n1} = 1$$

$$Y_{12} = \frac{Y_T}{a_1}$$

$$Y_{01} = \frac{Y_T}{a_1} \left(\frac{1}{a_1} - 1 \right) + \frac{1}{a_1^2} \frac{Y_0}{2}$$

$$Y_{02} = Y_T \left(1 - \frac{1}{a_1} \right) + \frac{Y_0}{2}$$

Zadatci

- **ZADATAK 1.** Zadan je transformator sa sljedećim podacima:

Transformator T1	
$S_n = 300 \text{ MVA}$	$P_k = 700 \text{ kW}$
$u_k = 12 \%$	$P_0 = 200 \text{ kW}$
$i_0 = 1 \%$	$U_{n1}/U_{n2} = 400/110 \text{ kV}$

Ukoliko je stvarni prijenosni omjer transformatora 420/110 kV odredite parametre njegove π -scheme koristeći model:

- a) s idealnim transformatorom
- b) bez idealnog transformatora.

Skicirajte π -scheme za oba slučaja te označite odgovarajuće parametre. Parametre izrazite u admitantnom obliku u *per unit* vrijednostima koristeći $S_B = 100 \text{ MVA}$.

• **RJEŠENJE:**

$$Z_T = \frac{S_B}{S_n} \left[\frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] = 7.778 \cdot 10^{-4} + j0.04 \text{ p.u.}$$


$$Y_T = \frac{1}{Z_T} = 0.486 - j24.995 \text{ p.u.}$$

$$Y_0 = \frac{S_n}{S_B} \left[\frac{P_0}{S_n} - j \sqrt{i_0^2 - \left(\frac{P_0}{S_n} \right)^2} \right] = 2 \cdot 10^{-3} - j0.03 \text{ p.u.}$$

$$\frac{Y_0}{2} = 1 \cdot 10^{-3} - j0.015 \text{ p.u.}$$

$$a_1 = \frac{420}{400} = 1.05$$


$$a_2 = \frac{110}{110} = 1$$

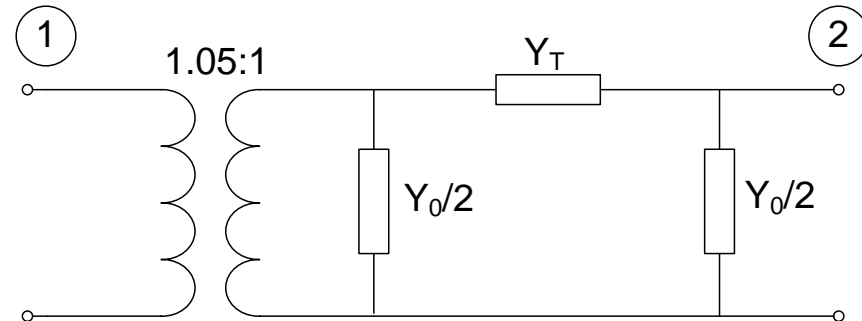

$$Y_{12} = \frac{Y_T}{a_1} = 0.463 - j23.805 \text{ p.u.}$$

$$Y_{01} = \frac{Y_T}{a_1} \left(\frac{1}{a_1} - 1 \right) + \frac{1}{a_1^2} \frac{Y_0}{2} = -0.02 + j1.106 \text{ p.u.}$$
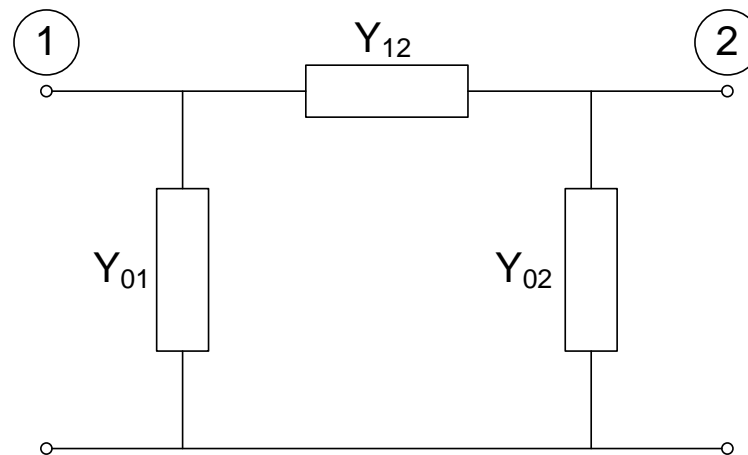
$$Y_{02} = Y_T \left(1 - \frac{1}{a_1} \right) + \frac{Y_0}{2} = 0.025 - j1.22 \text{ p.u.}$$



- **ZADATAK 2:** U transformatorskoj stanici su paralelno spojena dva transformatora sa sljedećim podacima:

T1	T2
$S_n = 400 \text{ MVA}$	$S_n = 400 \text{ MVA}$
$u_k = 12 \%$	$u_k = 12 \%$
420/220 kV	400/220 kV

Odredite napon na primaru (u kV) ukoliko je napon sekundara $U_2 = 220 \text{ kV}$, a snaga kojom je transformatorska stanica opterećena iznosi $S_2 = 200 \text{ MW}$ uz $\cos(\varphi_2) = 0.95 \text{ ind.}$. Koristiti $S_B = 100 \text{ MVA}$.

- RJEŠENJE:**

$$Z_T = \frac{S_B}{S_n} \left[\frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] = ju_k \cdot \frac{S_B}{S_n} [p.u.]$$

$$Y_T = \frac{1}{Z_T} = \frac{S_n}{ju_k \cdot S_B} [p.u.]$$

$$Y_T = -j33.333 \text{ p.u.}$$

$$Y_{T1} = Y_{T2} = Y_T$$

$$a_{1-T1} = \frac{420}{400} = 1.05 \quad a_{2-T1} = \frac{220}{220} = 1$$

$$a_{1-T2} = \frac{400}{110} = 1 \quad a_{2-T2} = \frac{220}{220} = 1$$

Transformator T1 ima
nenazivni prijenosni omjer

- Transformator **T1**:

$$Y_{12-T1} = \frac{Y_T}{a_{1-T1}} = -j31.746 \text{ p.u.}$$

$$Y_{01-T1} = \frac{Y_T}{a_{1-T1}} \cdot \left(\frac{1}{a_{1-T1}} - 1 \right) = j1.512 \text{ p.u.}$$

$$Y_{02-T1} = Y_T \cdot \left(1 - \frac{1}{a_{1-T1}} \right) = -j1.587 \text{ p.u.}$$


- Transformator **T2**:

$$Y_{12-T2} = Y_T = -j33.333 \text{ p.u.}$$

$$Y_{01-T2} = 0 \text{ p.u.}$$

$$Y_{02-T2} = 0 \text{ p.u.}$$

- Nadomjesna shema:

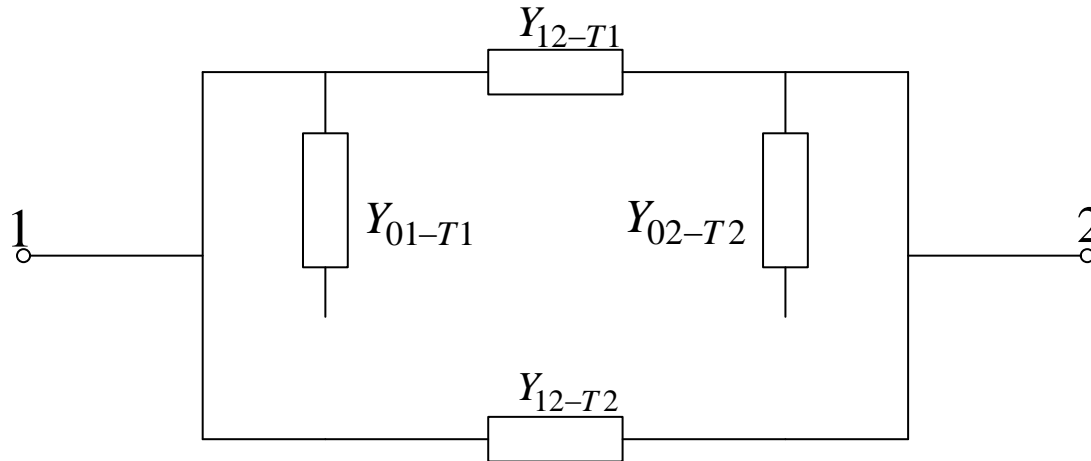

- Y-matrica (matrica admitancija čvorišta):

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = [Y] \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$



Pogledati predavanje 3.,
slajd 19.

$$[Y] = \begin{bmatrix} Y_{12-T1} + Y_{01-T1} + Y_{12-T2} + Y_{01-T2} & -(Y_{12-T1} + Y_{12-T2}) \\ -(Y_{12-T1} + Y_{12-T2}) & Y_{12-T1} + Y_{02-T1} + Y_{12-T2} + Y_{02-T2} \end{bmatrix}$$

- Zadano je: $S_2 = -200 \text{ MVA}$

$$S_2 = \left(\frac{S_2}{S_B} \right) [\cos(\varphi_2) + j \sin(\arccos(\varphi_2))] [p.u.]$$

$$S_2 = -1.9 - j0.624 \text{ p.u.}$$

$$U_2 = 1 \text{ p.u.}$$

$$I_2 = \left(\frac{S_2^*}{U_2^*} \right)$$

$$I_2 = -1.9 + j0.624 \text{ p.u.}$$

- Korištenjem Y-matrice:

$$I_2 = Y_{21} \cdot U_1 + Y_{22} \cdot U_2$$

$$U_1 = \frac{I_2 - Y_{22} \cdot U_2}{Y_{21}}$$

$$U_1 = 1.034 + j0.029 \text{ p.u.}$$

$$U_1 = 413.594 + j11.678 \text{ kV} = 413.759 \angle 1.617^\circ \text{ kV}$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 03

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.

Matrične metode proračuna – metoda čvorišta

- Metoda grana (Ohmov i Kirchhoffovi zakoni)
- Metoda petlji (2. Kirchhoffov zakon: $\sum V_p = 0$, p – nezavisne petlje)
- Metoda čvorišta (1. Kirchhoffov zakon: $\sum I_{cv} = 0$, cv – čvorišta mreže)
 - Struje čvorišta – injekcije struja
 - Naponi čvorišta – naponi prema jednom referentnom čvorištu

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=2}^n y_{1-i} & -y_{1-2} & \cdots & -y_{1-n} \\ -y_{2-1} & \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^n y_{2-i} & \cdots & -y_{2-n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -y_{n-1} & -y_{n-2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n-1} y_{n-i} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_n \end{bmatrix}$$

Matrične metode proračuna – metoda čvorišta

- Matrica admitancija čvorišta (\mathbf{Y} , $[\mathbf{Y}]$):

$$[\mathbf{I}] = [\mathbf{Y}] \cdot [\mathbf{U}]$$

$$[\mathbf{Y}] = \begin{bmatrix} \sum_{i=2}^n y_{1-i} & -y_{1-2} & \cdots & -y_{1-n} \\ -y_{2-1} & \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^n y_{2-i} & \cdots & -y_{2-n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -y_{n-1} & -y_{n-2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n-1} y_{n-i} \end{bmatrix}$$

- Matrica $[\mathbf{Y}]$ je dimenzija $n \times n$, pri čemu je n broj čvorišta mreže
- Ovako definirana matrica $[\mathbf{Y}]$ je singularna, a njen rang je $n-1$
- Matrica $[\mathbf{Y}]$ postaje regularna ukoliko se eliminira redak i stupac nekog čvorišta (referentnog): $[\mathbf{Z}] = [\mathbf{Y}]^{-1}$

$$[\mathbf{U}] = [\mathbf{Z}] \cdot [\mathbf{I}]$$

- Matrica $[\mathbf{Z}]$ je matrica impedancija čvorišta ($[\mathbf{Y}], [\mathbf{Z}] \rightarrow (n-1 \times n-1)$)

Zadatci

- **ZADATAK 1.** Za regulacijski transformator prijenosnog omjera $220\pm 10 \times 1.5\% / 110$ kV su zadani sljedeći podatci:
 $S_n = 150$ MVA, $u_k = 11\%$, $P_k = 0.5$ MW, $i_0 = 1\%$, $P_0 = 0.1$ MW
Regulacijska preklopka se nalazi na položaju $n = +5$.
Odredite model transformatora korištenjem matrice admitancija čvorišta u *per unit* vrijednostima uz $S_B = 100$ MVA.

• **RJEŠENJE:**


$$Z_T = \frac{S_B}{S_n} \left[\frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] = 2.222 \cdot 10^{-3} + j0.073 \text{ p.u.}$$

$$Y_T = \frac{1}{Z_T} = 0.413 - j13.63 \text{ p.u.}$$

$$Y_0 = \frac{S_n}{S_B} \left[\frac{P_0}{S_n} - j \sqrt{i_0^2 - \left(\frac{P_0}{S_n} \right)^2} \right] = 1 \cdot 10^{-3} - j0.015 \text{ p.u.}$$

$$a_1 = \frac{(220 + 5 \cdot 0.015 \cdot 220)}{220} = 1.075$$

$$a_2 = \frac{110}{110} = 1$$

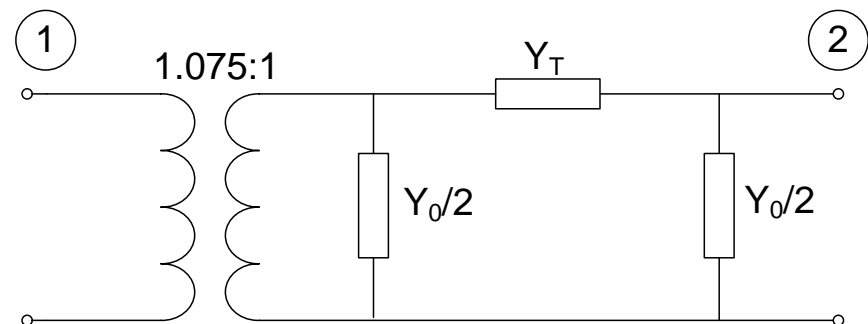


$$Y_{12} = \frac{Y_T}{a_1} = 0.384 - j12.679 \text{ p.u.}$$

$$Y_{01} = \frac{Y_T}{a_1} \left(\frac{1}{a_1} - 1 \right) + \frac{1}{a_1^2} \frac{Y_0}{2} = -0.026 + j0.878 \text{ p.u.}$$


$$Y_{02} = Y_T \left(1 - \frac{1}{a_1} \right) + \frac{Y_0}{2} = 0.029 - j0.958 \text{ p.u.}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} Y_{12} + Y_{01} & -Y_{12} \\ -Y_{12} & Y_{12} + Y_{02} \end{bmatrix}$$
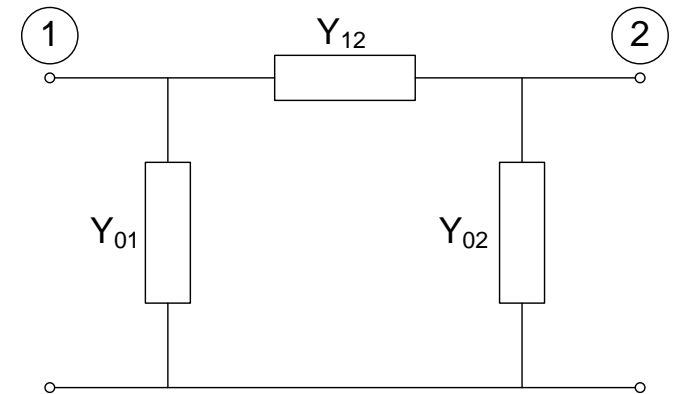
$$[Y] = \begin{bmatrix} 0.358 - j11.801 & -0.384 + j12.679 \\ -0.384 + j12.679 & 0.414 - j13.638 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$



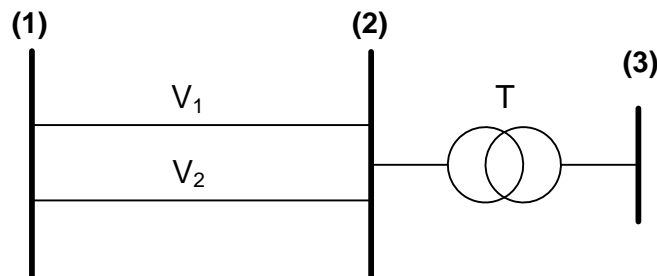- **ZADATAK 2.** Za mrežu zadanu slikom odredite matricu admitancija čvorišta:



Vodovi su jednaki i imaju iste parametre. Elemente matrice admitancija čvorišta je potrebno izračunati u *per unit* vrijednostima uz $S_B = 100$ MVA. Podatci o elementima mreže su zadani u tablici:

Vodovi	Transformator
$U_n = 220$ kV	$S_n = 150$ MVA
$R_1 = 0.08$ Ω/km	$P_k = 1.5$ MW
$X_1 = 0.41$ Ω/km	$u_k = 10.5$ %
$B_1 = 2.8$ $\mu\text{S}/\text{km}$	231/110 kV
$l = 25$ km	

- RJEŠENJE:**

$$Z_V = (R_1 + jX_1) \cdot l \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = 4.132 \cdot 10^{-3} + j0.021 \text{ p.u.}$$

$$Y_V = \frac{1}{Z_V} = 8.876 - j45.488 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0V} = \frac{(j \cdot B_1 \cdot l)}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j0.017 \text{ p.u.}$$

$$Z_T = \frac{S_B}{S_n} \left[\frac{P_k}{S_n} + j \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{P_k}{S_n} \right)^2} \right] = 6.667 \cdot 10^{-3} + j0.07 \text{ p.u.}$$

$$a_1 = \frac{231}{220} = 1.05$$


$$Y_T = \frac{1}{Z_T} = 1.361 - j14.221 \text{ p.u.}$$

$$a_2 = \frac{110}{110} = 1$$

$$Y_{23} = \frac{Y_T}{a_1} = 1.296 - j13.544 \text{ p.u.}$$

$$Y_{02} = \frac{Y_T}{a_1} \left(\frac{1}{a_1} - 1 \right) = -0.062 + j0.645 \text{ p.u.}$$
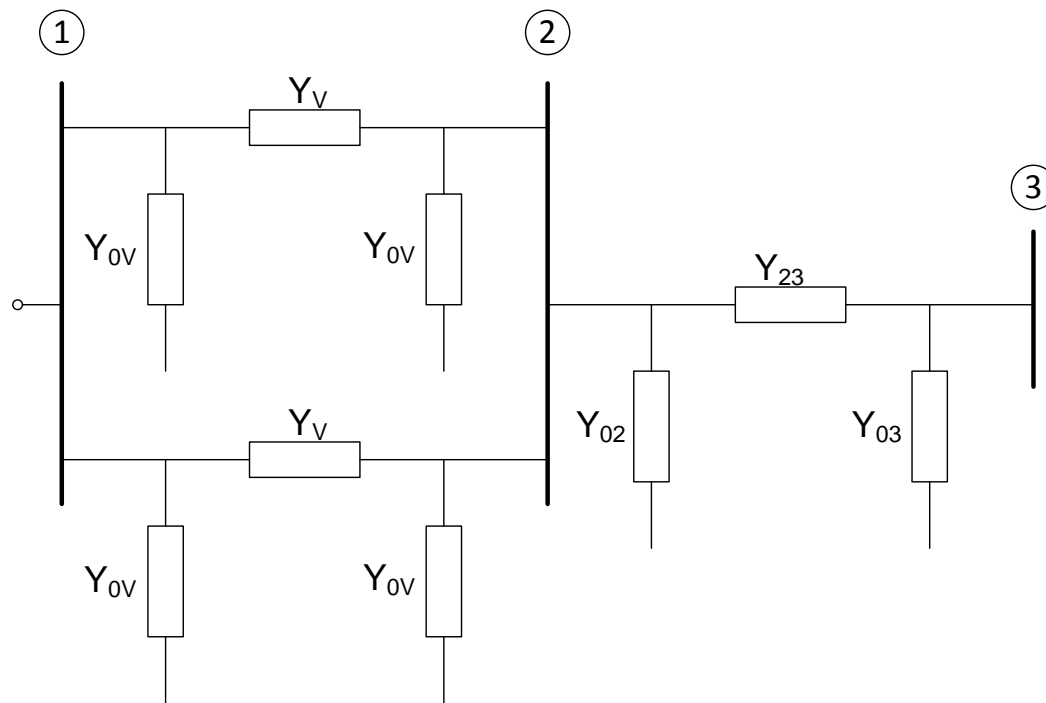
$$Y_{03} = Y_T \left(1 - \frac{1}{a_1} \right) = 0.065 - j0.677 \text{ p.u.}$$



$$[Y] = \begin{bmatrix} 2 \cdot Y_V + 2 \cdot Y_{0V} & -2 \cdot Y_V & 0 \\ -2 \cdot Y_V & 2 \cdot Y_V + 2 \cdot Y_{0V} + Y_{23} + Y_{02} & -Y_{23} \\ 0 & -Y_{23} & Y_{23} + Y_{03} \end{bmatrix}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} 17.751 - j90.941 & -17.751 + j90.975 & 0 \\ -17.751 + j90.975 & 18.985 - j103.84 & -1.296 + j13.544 \\ 0 & -1.296 + j13.544 & 1.361 - j14.221 \end{bmatrix} p.u.$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 04

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.

Proračun tokova snaga

- Za stacionarno pogonsko stanje EES-a
- Cilj proračuna je određivanje svih napona u EES-u (vektor stanja)
- Pomoću izračunatih napona je moguće odrediti:
 - Tokove snaga u svim granama
 - Injekcije snaga u svim čvorištima
 - Gubitke snage u mreži
- Osnovne metode proračuna tokova snaga:
 - Metoda Gauss-Seidel pomoću Z matrice
 - Metoda Gauss-Seidel pomoću Y matrice
 - Newton-Raphson metoda
- Klasifikacija čvorišta (čvorište je definirano sa 4 podatka: $|V_i|$, δ_i , P_i , Q_i)
 - Čvorišta tereta (zadano P_i i Q_i , P-Q čvorišta, čvorišta snage)
 - Generatorska čvorišta (zadano P_i i $|V_i|$, P-V čvorišta, čvorišta s kontrolom napona)
 - Referentno čvorište (zadano $|V_i|$ i δ_i , čvorište regulacijske elektrane, bilančno čvorište)

Zašto iterativne metode?


• Sustav nelinearnih jednačbi:

$$\left[\left(\frac{S}{V} \right)^* \right] = [Y] \cdot [U]$$

$$[U] = [Z] \cdot \left[\left(\frac{S}{V} \right)^* \right]$$

Proračun tokova snaga

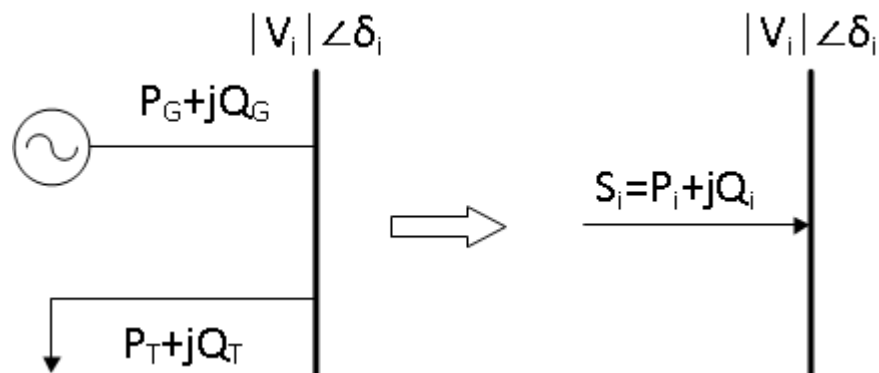- Klasifikacija čvorišta
 - Injekcije snage u čvorištu:






Vrijedi:

$$P_i = P_G - P_T$$

$$Q_i = Q_G - Q_T$$

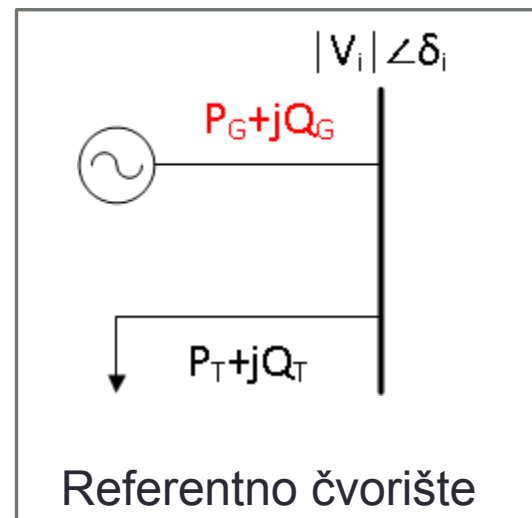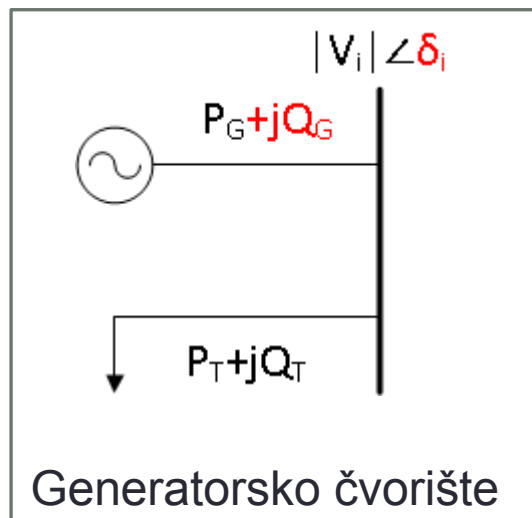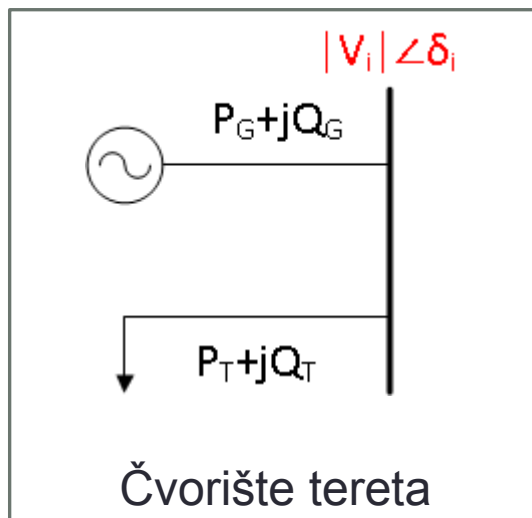- Crvenom bojom su označene nepoznate vrijednosti, a crnom poznate



Proračun tokova snaga

- Metoda Gauss-Seidel pomoću Z-matrice u iteraciji **$k+1$** :

$$\bar{I}_i^{(k+1)} = \frac{\bar{S}_i^*}{\bar{U}_i^{*(k+1)}} - \bar{U}_i^{(k+1)} \cdot Y_i' \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq ref.$$


$$\bar{U}_i^{(k+1)} = \bar{U}_{ref} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq ref}}^{i-1} \bar{Z}_{ij} \cdot \bar{I}_j^{(k+1)} + \sum_{\substack{j=i \\ j \neq ref}}^n \bar{Z}_{ij} \cdot \bar{I}_j^{(k)} \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq ref.$$

- Uvjet točnosti:

$$\left| \left(\bar{U}_i^{(k+1)} - \bar{U}_i^{(k)} \right) \right| < \varepsilon \quad za \ i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq ref.$$

Zadatci

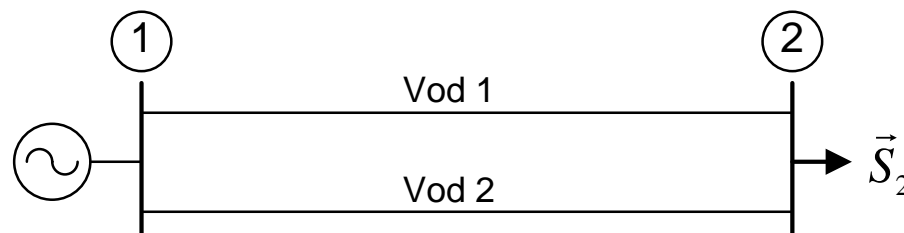- ZADATAK 1.** Za mrežu prikazanu slikom su poznati sljedeći podatci:



	R [Ω]	X [Ω]	B [mS]
Vod 1	0	32	0.22
Vod 2	0	30	0.24

Napon u čvorištu 1 je poznat i iznosi $U_1=220$ kV, a snaga u čvorištu 2 iznosi $S_2=-120-j30$ MVA. Korištenjem metode Gauss-Seidel pomoću Z matrice izračunajte napon u čvorištu 2 uz traženu točnost $\varepsilon=0.01$. Nazivni napon mreže je 220 kV. Koristiti baznu snagu $S_B=100$ MVA te napon čvorišta 2 u nultoj iteraciji $U_2^{(0)}=220$ kV.

- RJEŠENJE:**

$$Z_{12-V1} = jX_{V1} \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = j0.066 \text{ p.u.}$$

$$Z_{12-V2} = jX_{V2} \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = j0.062 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12-V1} = \frac{1}{Z_{12-V1}} = -j15.125 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12-V2} = \frac{1}{Z_{12-V2}} = -j16.133 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0-V1}/2 = \frac{jB_{V1}}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j0.053 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0-V2}/2 = \frac{jB_{V2}}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j0.058 \text{ p.u.}$$

$$Y_{(2)} = \begin{bmatrix} Y_{12-V1} + Y_{12-V2} & -(Y_{12-V1} + Y_{12-V2}) \\ -(Y_{12-V1} + Y_{12-V2}) & Y_{12-V1} + Y_{12-V2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j31.258 & j31.258 \\ j31.258 & -j31.258 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$Y = [Y_{12-V1} + Y_{12-V2}] = [-j31.258]$$

$$Z = Y^{-1} = j0.032 \text{ p.u.}$$

$$Y' = [(Y_{0-V1}/2) + (Y_{0-V2}/2)] = [j0.111] \text{ p.u.}$$

$$U_1 = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$S_2 = -1.2 - j0.3 \text{ p.u.}$$

$$U_2^{(0)} = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$I_2^{(0)} = \frac{S_2^*}{(U_2^{(0)})^*} - Y_2' \cdot U_2^{(0)} = -1.2 + j0.189 \text{ p.u.}$$

$$U_2^{(1)} = U_1 + Z_{22} \cdot I_2^{(0)} = 0.994 - j0.038 \text{ p.u.}$$

$$I_2^{(1)} = \frac{S_2^*}{(U_2^{(1)})^*} - Y_2' \cdot U_2^{(1)} = -1.198 + j0.237 \text{ p.u.}$$

$$|U_2^{(1)} - U_2^{(0)}| = 0.039$$

$$U_2^{(2)} = 0.992 - j0.038 \text{ p.u.}$$


$$I_2^{(2)} = -1.2 + j0.238 \text{ p.u.}$$

$$|U_2^{(2)} - U_2^{(1)}| = 1.556 \cdot 10^{-3}$$

$$U_2^{(2)} = 218.493 \angle -2.2^\circ$$

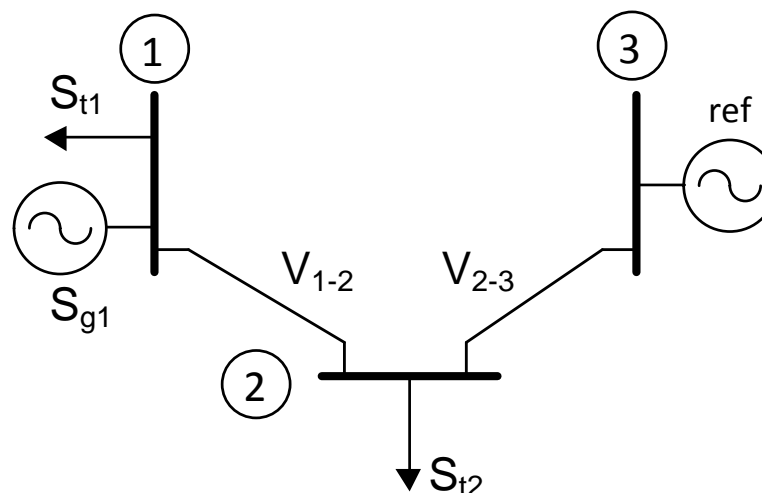- **ZADATAK 2.** Za mrežu zadanu slikom odredite napone u prvoj iteraciji koristeći metodu Gauss-Seidel pomoću Z matrice ($S_B=100$ MVA). Vodovi V_{1-2} i V_{2-3} su jednaki te imaju sljedeće parametre:

Vodovi V_{1-2} i V_{2-3}
$U_n = 110$ kV
$R_1 = 0$ Ω/km
$X_1 = 0.40$ Ω/km
$B_1 = 0$ $\mu\text{S}/\text{km}$
$l = 100$ km



Napon u čvorištu 3 je poznat te iznosi $U_3 = 110 \angle 0^\circ$ kV. Za napone u čvorištima 1 i 2 koristite početne vrijednosti $U_1^{(0)} = U_2^{(0)} = 110 \angle 0^\circ$ kV.

Snage trošila i generatora u čvorištima 1 i 2 su poznate i iznose:

$$S_{1t} = 30 + j10 \text{ MVA}$$

$$S_{2t} = 50 + j15 \text{ MVA}$$

$$S_{1g} = 20 + j6 \text{ MVA}$$

- RJEŠENJE:**

$$Z_{12} = Z_{23} = jX_1 \cdot l \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = j0.331 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12} = Y_{23} = \frac{1}{Z_{12}} = -j3.025 \text{ p.u.}$$

$$Y_{(3)} = \begin{bmatrix} Y_{12} & -Y_{12} & 0 \\ -Y_{12} & Y_{12} + Y_{23} & -Y_{23} \\ 0 & -Y_{23} & Y_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j3.025 & j3.025 & 0 \\ j3.025 & -j6.05 & j3.025 \\ 0 & j3.025 & -j3.025 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} -j3.025 & j3.025 \\ j3.025 & -j6.05 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$Z = Y^{-1} = \begin{bmatrix} j0.661 & j0.331 \\ j0.331 & j0.331 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$Y' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$U_3 = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$S_1 = -0.3 - j0.1 + 0.2 + j0.06 = -0.1 + j0.04 \text{ p.u.}$$

$$S_2 = -0.5 - j0.15 \text{ p.u.}$$

$$U_1^{(0)} = U_2^{(0)} = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$I_1^{(0)} = \frac{S_1^*}{(U_1^{(0)})^*} - Y'_1 \cdot U_1^{(0)} = -0.1 + j0.04 \text{ p.u.}$$

$$I_2^{(0)} = \frac{S_2^*}{(U_2^{(0)})^*} - Y'_2 \cdot U_2^{(0)} = -0.5 + j0.15 \text{ p.u.}$$

$$U_1^{(1)} = U_3 + Z_{11} \cdot I_1^{(0)} + Z_{12} \cdot I_2^{(0)} = 0.924 - j0.231 \text{ p.u.}$$

$$I_1^{(1)} = \frac{S_1^*}{(U_1^{(1)})^*} - Y'_1 \cdot U_1^{(1)} = -0.092 + j0.066 \text{ p.u.}$$

$$U_2^{(1)} = U_3 + Z_{21} \cdot I_1^{(1)} + Z_{22} \cdot I_2^{(0)} = 0.929 - j0.196 \text{ p.u.}$$

$$I_2^{(1)} = \frac{S_2^*}{(U_2^{(1)})^*} - Y'_2 \cdot U_2^{(1)} = -0.483 + j0.263 \text{ p.u.}$$

$$U_1^{(1)} = 104.775 \angle -14.1^\circ \text{ kV}$$

$$U_2^{(1)} = 104.378 \angle -11.9^\circ \text{ kV}$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 05

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.

Proračun tokova snaga

- Metoda Gauss-Seidel pomoću Y-matrice u iteraciji **$k+1$** :

$$KL_i = \frac{\bar{S}_i^*}{\bar{Y}_{ii}} \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq ref.$$

$$YL_{i,j} = \frac{\bar{Y}_{ij}}{\bar{Y}_{ii}} \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq ref.; \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad j \neq i$$

$$\bar{U}_i^{(k+1)} = KL_i \cdot \frac{1}{\bar{U}_i^{*(k)}} - \sum_{j=1}^{i-1} YL_{i,j} \cdot \bar{U}_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n YL_{i,j} \cdot \bar{U}_j^{(k)}$$

- Korištenjem faktora ubrzanja α :

$$\bar{U}_{i-ubr}^{(k+1)} = \bar{U}_i^{(k)} + \alpha \cdot \left(\bar{U}_i^{(k+1)} - \bar{U}_i^{(k)} \right)$$


- Uvjet točnosti:

$$\left| \left(\bar{U}_i^{(k+1)} - \bar{U}_i^{(k)} \right) \right| < \varepsilon \quad za \ i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq ref.$$

$$\left| \left(\bar{U}_i^{(k+1)} - \bar{U}_{i-ubr}^{(k)} \right) \right| < \varepsilon \quad za \ \alpha \neq 1$$

Zadatci

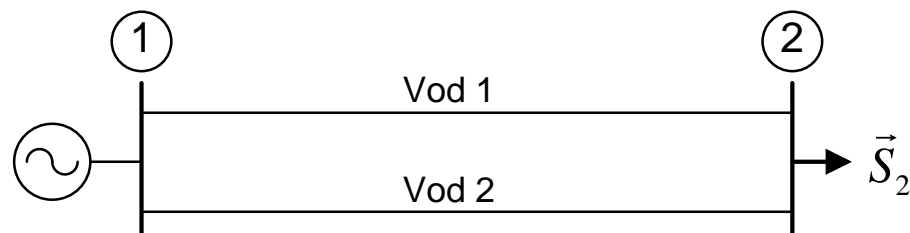- ZADATAK 1.** Za mrežu prikazanu slikom su poznati sljedeći podatci:



	R [Ω]	X [Ω]	B [mS]
Vod 1	0	32	0.22
Vod 2	0	30	0.24

Napon u čvorištu 1 je poznat i iznosi $U_1=220$ kV, a snaga u čvorištu 2 iznosi $S_2=-120-j30$ MVA. Korištenjem metode Gauss-Seidel pomoću Y matrice izračunajte napon u čvorištu 2 uz traženu točnost $\varepsilon=0.01$. Nazivni napon mreže je 220 kV. Koristiti baznu snagu $S_B=100$ MVA te napon čvorišta 2 u nultoj iteraciji $U_2^{(0)}=220$ kV.

- RJEŠENJE:**

$$Z_{12-V1} = jX_{V1} \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = j0.066 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12-V1} = \frac{1}{Z_{12-V1}} = -j15.125 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0-V1}/2 = \frac{jB_{V1}}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j0.053 \text{ p.u.}$$

$$Z_{12-V2} = jX_{V2} \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = j0.062 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12-V2} = \frac{1}{Z_{12-V2}} = -j16.133 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0-V2}/2 = \frac{jB_{V2}}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j0.058 \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{12-V1} + Y_{12-V2} + (Y_{0-V1}/2) + (Y_{0-V2}/2) & -(Y_{12-V1} + Y_{12-V2}) \\ -(Y_{12-V1} + Y_{12-V2}) & Y_{12-V1} + Y_{12-V2} + (Y_{0-V1}/2) + (Y_{0-V2}/2) \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} -j31.147 & j31.258 \\ j31.258 & -j31.147 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$U_1 = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$S_2 = -1.2 - j0.3 \text{ p.u.}$$

$$U_2^{(0)} = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$KL_2 = \frac{S_2^*}{Y_{2,2}} = -9.632 \cdot 10^{-3} - j0.039$$

$$YL_{21} = \frac{Y_{2,1}}{Y_{2,2}} = -1.004$$

$$U_2^{(1)} = \frac{KL_2}{\left(U_2^{(0)}\right)^*} - YL_{21} \cdot U_1 = 0.994 - j0.039 \text{ p.u.}$$

$$\left|U_2^{(1)} - U_2^{(0)}\right| = 0.039$$

$$U_2^{(2)} = \frac{KL_2}{\left(U_2^{(1)}\right)^*} - YL_{21} \cdot U_1 = 0.992 - j0.038 \text{ p.u.}$$


$$\left|U_2^{(2)} - U_2^{(1)}\right| = 1.557 \cdot 10^{-3}$$

$$U_2^{(2)} = 218.49 \angle -2.2^\circ \text{ kV}$$

- ZADATAK 2.** Za mrežu zadanu slikom odredite napone u prvoj iteraciji koristeći metodu Gauss-Seidel pomoću Y matrice.

Vodovi V_{1-2} i V_{2-3} su jednaki te imaju sljedeće parametre:

Vodovi V_{1-2} i V_{2-3}	
$U_n =$	110 kV
$R_1 =$	0.15 Ω/km
$X_1 =$	0.40 Ω/km
$B_1 =$	2.7 $\mu\text{S}/\text{km}$
$l =$	50 km

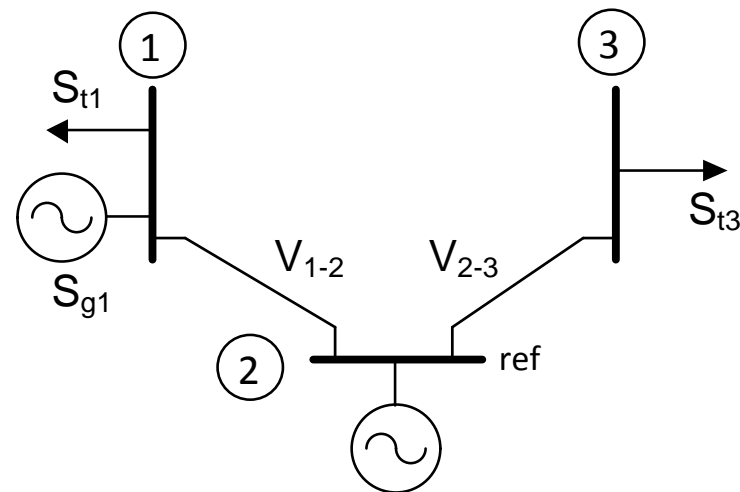

Napon u čvorištu 2 je poznat te iznosi $U_2 = 115$ kV. Za napone u čvorištima 1 i 3 koristite početne vrijednosti $U_1^{(0)} = U_3^{(0)} = 110 \angle 0^\circ$ kV.

Snage trošila i generatora u čvorištima 1 i 3 su poznate i iznose:

$$S_{1t} = 50 + j15 \text{ MVA}$$

$$S_{3t} = 40 + j10 \text{ MVA}$$

$$S_{1g} = 20 + j5 \text{ MVA}$$

Koristiti faktor ubrzanja $\alpha = 1.2$ i baznu snagu $S_B = 100$ MVA.

- RJEŠENJE:**

$$Z_{12} = Z_{23} = jX_1 \cdot l \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = 0.062 + j0.165 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12} = Y_{23} = \frac{1}{Z_{12}} = 1.989 - j5.304 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0-12}/2 = Y_{0-23}/2 = \frac{jB_1 \cdot l}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j8.167 \cdot 10^{-3} \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1.989 - j5.296 & -1.989 + j5.304 & 0 \\ -1.989 + j5.304 & 3.978 - j10.592 & -1.989 + j5.304 \\ 0 & -1.989 + j5.304 & 1.989 - j5.296 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$KL_1 = \frac{S_1^*}{Y_{11}} = -0.035 - j0.043$$

$$KL_3 = \frac{S_3^*}{Y_{33}} = -0.041 - j0.06$$

$$YL_{12} = \frac{Y_{12}}{Y_{11}} = -1.001 + j5.076 \cdot 10^{-3}$$

$$YL_{13} = \frac{Y_{13}}{Y_{11}} = 0$$

$$YL_{31} = \frac{Y_{31}}{Y_{33}} = 0$$

$$YL_{32} = \frac{Y_{32}}{Y_{33}} = -1.001 + j5.076 \cdot 10^{-3}$$

$$U_1^{(0)} = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$U_2 = \frac{115}{110} = 1.045 \text{ p.u.}$$

$$U_3^{(0)} = 1 + j0 \text{ p.u.}$$

$$S_1 = -0.3 - j0.1 \text{ p.u.}$$

$$S_3 = -0.4 - j0.1 \text{ p.u.}$$

$$U_1^{(1)} = \frac{KL_1}{(U_1^{(0)})^*} - YL_{12} \cdot U_2 - YL_{13} \cdot U_3^{(0)} = 1.012 - j0.044 \text{ p.u.}$$

$$U_{1-ubr}^{(1)} = U_1^{(0)} + \alpha \cdot (U_1^{(1)} - U_1^{(0)}) = 1.014 - j0.053 \text{ p.u.}$$

$$U_3^{(1)} = \frac{KL_3}{(U_3^{(0)})^*} - YL_{31} \cdot U_{1-ubr}^{(1)} - YL_{32} \cdot U_2 = 1.005 - j0.061 \text{ p.u.}$$

$$U_1^{(1)} = 111.389 \angle -2.488^\circ \text{ kV}$$

$$U_3^{(1)} = 110.801 \angle -3.444^\circ \text{ kV}$$

Proračun tokova snaga

- Proračun injekcija snaga u čvorištima:

$$\bar{S}_i = \bar{U}_i \cdot \bar{I}_i^* = P_i + jQ_i$$

$$\bar{U}_i = |\bar{U}_i| \cdot e^{j\delta_i}$$

Pogledati predavanje 4.,
slajdovi 15.-18.

$$\bar{I}_i = \sum_{j=1}^n \bar{Y}_{ij} \cdot \bar{U}_j \Rightarrow \bar{I}_i^* = \sum_{j=1}^n \bar{Y}_{ij}^* \cdot \bar{U}_j^* \quad \bar{Y}_{ij} = |\bar{Y}_{ij}| \cdot e^{j\Theta_{ij}} \quad ; \quad \bar{Y}_{ij}^* = |\bar{Y}_{ij}| \cdot e^{-j\Theta_{ij}}$$

$$\bar{S}_i = \bar{U}_i \cdot \bar{I}_i^* = \bar{U}_i \cdot \sum_{j=1}^n \bar{Y}_{ij}^* \cdot \bar{U}_j^* = |\bar{U}_i| \cdot e^{j\delta_i} \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{Y}_{ij}| \cdot e^{-j\Theta_{ij}} \cdot |\bar{U}_j| \cdot e^{-j\delta_j}$$

$$\bar{S}_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{Y}_{ij}| \cdot |\bar{U}_j| \cdot e^{j(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})}$$

$$\bar{S}_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{U}_j| \cdot |\bar{Y}_{ij}| \cdot \left[\cos(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij}) + j \sin(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij}) \right]$$

Proračun tokova snaga

- Proračun injekcija snaga u čvorištima:
 - Djelatna snaga u čvorištu i :

$$P_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{U}_j| \cdot |\bar{Y}_{ij}| \cdot \cos(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})$$

- Jalova snaga u čvorištu i :


$$Q_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{U}_j| \cdot |\bar{Y}_{ij}| \cdot \sin(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})$$

- Gubitci u mreži:

$$P_g = \sum_{i=1}^n P_i$$

Proračun tokova snaga

- Proračun tokova snaga u granama:

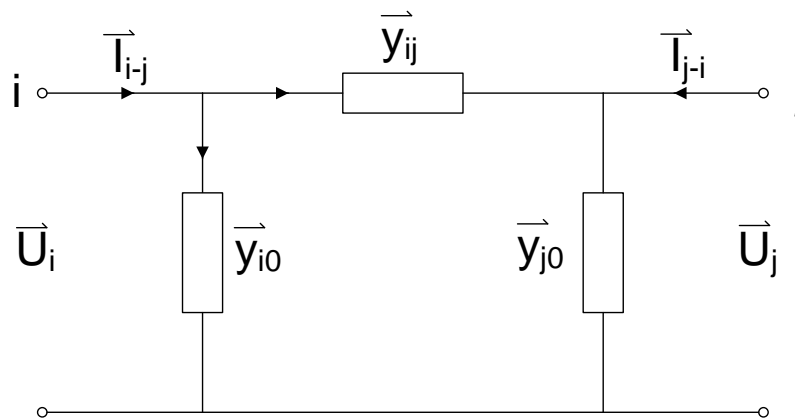

$$\bar{S}_{i-j} = \bar{U}_i \cdot \bar{I}_{i-j}^* = \bar{U}_i \left[(\bar{U}_i^* - \bar{U}_j^*) \cdot \bar{y}_{i-j}^* + \bar{U}_i^* \cdot \bar{y}_{i0}^* \right]$$

$$\bar{S}_{j-i} = \bar{U}_j \cdot \bar{I}_{j-i}^* = \bar{U}_j \left[(\bar{U}_j^* - \bar{U}_i^*) \cdot \bar{y}_{j-i}^* + \bar{U}_j^* \cdot \bar{y}_{j0}^* \right]$$


- Gubitci snage:

$$\Delta \bar{S} = \bar{S}_{i-j} + \bar{S}_{j-i}$$

$$\Delta \bar{S} = (\bar{U}_i^* - \bar{U}_j^*) \cdot \bar{y}_{i-j}^* \cdot (\bar{U}_i - \bar{U}_j) + |\bar{U}_i|^2 \cdot \bar{y}_{i0}^* + |\bar{U}_j|^2 \cdot \bar{y}_{j0}^*$$

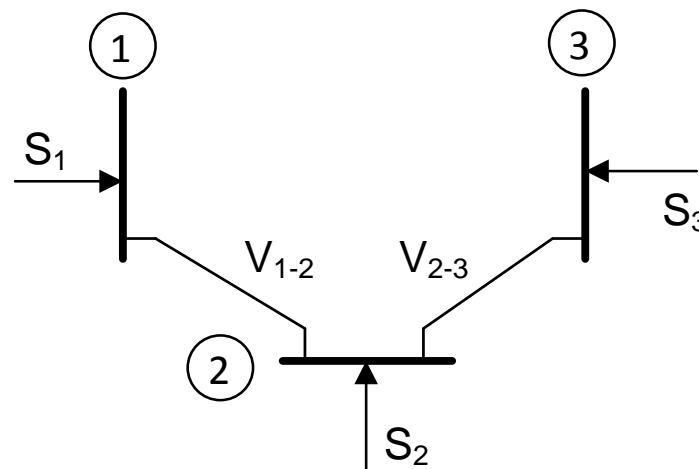- **ZADATAK 3.** Za mrežu zadanu slikom izračunajte:
 - a) Injekcije djelatne i jalove snage u svim čvorištima (u MW)
 - b) Ukupne gubitke djelatne snage u mreži (u MW).
 - c) Tokove snage u granama mreže.

Vodovi V_{1-2} i V_{2-3}
$U_n = 110 \text{ kV}$
$R_1 = 0.15 \text{ } \Omega/\text{km}$
$X_1 = 0.40 \text{ } \Omega/\text{km}$
$B_1 = 2.7 \text{ } \mu\text{S}/\text{km}$
$l = 50 \text{ km}$



Naponi u čvorištima mreže su poznati i iznose:

$$U_1 = 111.231 \angle -2.381^\circ \text{ kV}$$

$$U_2 = 115 \angle 0^\circ \text{ kV}$$

$$U_3 = 110.432 \angle -3.302^\circ \text{ kV}$$

• RJEŠENJE:

a)

$$Z_{12} = Z_{23} = jX_1 \cdot l \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = 0.062 + j0.165 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12} = Y_{23} = \frac{1}{Z_{12}} = 1.989 - j5.304 \text{ p.u.}$$

$$Y_{0-12}/2 = Y_{0-23}/2 = \frac{jB_1 \cdot l}{2} \cdot \frac{U_n^2}{S_B} = j8.167 \cdot 10^{-3} \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1.989 - j5.296 & -1.989 + j5.304 & 0 \\ -1.989 + j5.304 & 3.978 - j10.592 & -1.989 + j5.304 \\ 0 & -1.989 + j5.304 & 1.989 - j5.296 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 5.657 \angle 290.585^\circ & 5.665 \angle 110.556^\circ & 0 \\ 5.665 \angle 110.556^\circ & 11.314 \angle 290.585^\circ & 5.665 \angle 110.556^\circ \\ 0 & 5.665 \angle 110.556^\circ & 5.657 \angle 290.585^\circ \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$U_1 = 1.011 \angle -2.381^\circ$$

$$U_2 = 1.045 \angle 0^\circ$$

$$U_3 = 1.004 \angle -3.302^\circ$$

$$P_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{U}_j| \cdot |\bar{Y}_{ij}| \cdot \cos(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})$$

$$P_1 = -0.30005 \text{ p.u.} = -30.005 \text{ MW}$$

$$P_2 = 0.71648 \text{ p.u.} = 71.648 \text{ MW}$$

$$P_3 = -0.4001 \text{ p.u.} = -40.010 \text{ MW}$$

$$Q_i = |\bar{U}_i| \cdot \sum_{j=1}^n |\bar{U}_j| \cdot |\bar{Y}_{ij}| \cdot \sin(\delta_i - \delta_j - \Theta_{ij})$$

$$Q_1 = -0.09995 \text{ p.u.} = -9.995 \text{ M var}$$

$$Q_2 = 0.20893 \text{ p.u.} = 20.893 \text{ M var}$$

$$Q_3 = -0.09988 \text{ p.u.} = -9.988 \text{ M var}$$

b)

$$P_g = \sum_{i=1}^n P_i = P_1 + P_2 + P_3$$

$$P_g = 0.01633 \text{ p.u.} = 1.633 \text{ MW}$$

c)

$$\bar{S}_{i-j} = \bar{U}_i \cdot \bar{I}_{i-j}^* = \bar{U}_i \left[\left(\bar{U}_i^* - \bar{U}_j^* \right) \cdot \bar{y}_{i-j}^* + \bar{U}_i^* \cdot \bar{y}_{i0}^* \right]$$

$$\bar{S}_{j-i} = \bar{U}_j \cdot \bar{I}_{j-i}^* = \bar{U}_j \left[\left(\bar{U}_j^* - \bar{U}_i^* \right) \cdot \bar{y}_{i-j}^* + \bar{U}_j^* \cdot \bar{y}_{j0}^* \right]$$

$$S_{12} = -0.3005 - j0.09995 \text{ p.u.} = -30.005 - j9.995 \text{ MVA}$$

$$S_{21} = 0.30601 + j0.09858 \text{ p.u.} = 30.601 + j9.858 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{12} = 0.597 - j0.137 \text{ MVA}$$

$$S_{23} = 0.41047 + j0.11035 \text{ p.u.} = 41.047 + j11.035 \text{ MVA}$$

$$S_{32} = -0.4001 - j0.09988 \text{ p.u.} = -40.01 - j9.988 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{23} = 1.036 + j1.047 \text{ MVA}$$

$$\Delta S = \Delta S_{12} + \Delta S_{23} = 1.633 + j0.91 \text{ MVA}$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 06

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.

Proračun tokova snaga

- Metoda Newton-Raphson u iteraciji **$k+1$** :

$$P_{irač}^{(k)} = \sum_{j=1}^n U_i^{(k)} \cdot U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \cos(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$Q_{irač}^{(k)} = \sum_{j=1}^n U_i^{(k)} \cdot U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \sin(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, n-1-g$$

$$\Delta P_i^{(k)} = P_{izad} - P_{irač}^{(k)} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$\Delta Q_i^{(k)} = Q_{izad} - Q_{irač}^{(k)} \quad i = 1, 2, \dots, n-1-g$$

$$\begin{vmatrix} \Delta \delta^{(k)} \\ \Delta U^{(k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} J_1^{(k)} & J_2^{(k)} \\ J_3^{(k)} & J_4^{(k)} \end{vmatrix}^{-1} \cdot \begin{vmatrix} \Delta P_{rač}^{(k)} \\ \Delta Q_{rač}^{(k)} \end{vmatrix}$$

$$U_i^{(k+1)} = U_i^{(k)} + \Delta U_i^{(k)}$$

$$\delta_i^{(k+1)} = \delta_i^{(k)} + \Delta \delta_i^{(k)}$$

Proračun tokova snaga

- Uvjet točnosti:

$$\left| \Delta P_i^{(k)} \right| < \varepsilon \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$\left| \Delta Q_i^{(k)} \right| < \varepsilon \quad i = 1, 2, \dots, n-1-g$$

- Jakobijeva matrica:

$$\begin{vmatrix} \Delta P_{rač}^{(k)} \\ \Delta Q_{rač}^{(k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} J^{(k)} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \Delta \delta^{(k)} \\ \Delta U^{(k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} J_1^{(k)} & J_2^{(k)} \\ J_3^{(k)} & J_4^{(k)} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \Delta \delta^{(k)} \\ \Delta U^{(k)} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} J_1^{(k)} & J_2^{(k)} \\ J_3^{(k)} & J_4^{(k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial P}{\partial \delta} \right)^{(k)} & \left(\frac{\partial P}{\partial U} \right)^{(k)} \\ \left(\frac{\partial Q}{\partial \delta} \right)^{(k)} & \left(\frac{\partial Q}{\partial U} \right)^{(k)} \end{vmatrix}$$

Proračun tokova snaga

- Računanje elemenata Jakobijeve matrice:
- Podmatrica $J_1^{(k)}$:

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} \right)^{(k)} = -U_i^{(k)} \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \sin \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref$$

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} \right)^{(k)} = U_i^{(k)} \cdot U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \sin \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref$$

$$j = 1, 2, \dots, n ; j \neq ref$$

- Podmatrica $J_2^{(k)}$:

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial U_i} \right)^{(k)} = 2 \cdot U_i^{(k)} \cdot Y_{ii} \cdot \cos(-\Theta_{ii}) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \cos \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref$$

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial U_j} \right)^{(k)} = U_i^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \cos \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref ; j = 1, 2, \dots, n$$

$$j \neq ref ; j \neq gen$$

Proračun tokova snaga

- Računanje elemenata Jakobijeve matrice:
- Podmatrica $J_3^{(k)}$:

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} \right)^{(k)} = U_i^{(k)} \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \cos \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref ; i \neq gen$$

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} \right)^{(k)} = -U_i^{(k)} \cdot U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \cos \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref ; i \neq gen$$

$$j = 1, 2, \dots, n ; j \neq ref$$

- Podmatrica $J_4^{(k)}$:

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial U_i} \right)^{(k)} = 2 \cdot U_i^{(k)} \cdot Y_{ii} \cdot \sin(-\Theta_{ii}) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \sin \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref ; i \neq gen$$

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial U_j} \right)^{(k)} = U_i^{(k)} \cdot Y_{ij} \cdot \sin \left(\delta_i^{(k)} - \delta_j^{(k)} - \Theta_{ij} \right) \quad i = 1, 2, \dots, n ; i \neq ref ; i \neq gen$$

$$j = 1, 2, \dots, n ; j \neq ref ; j \neq gen$$

Proračun tokova snaga

- Uobičajena pojednostavljenja metode Newton-Raphson:
- Ubrzana metoda Newton-Raphson – Jakobijeva matrica se računa samo u prvom koraku (ili u prvih nekoliko koraka)
- Razdvojena metoda Newton-Raphson – zanemaruju se podmatrice J_2 i J_3 . U tom slučaju se sustav linearnih jednažbi može razdvojiti u dva sustava:

$$\left| \Delta \delta^{(k)} \right| = \left| J_1^{(k)} \right|^{-1} \cdot \left| \Delta P_{rač}^{(k)} \right|$$

$$\left| \Delta U^{(k)} \right| = \left| J_4^{(k)} \right|^{-1} \cdot \left| \Delta Q_{rač}^{(k)} \right|$$

- Ubrzana razdvojena metoda Newton-Raphson – kombinacija gorenavedenih metoda. Koriste se samo Jakobijeve podmatrice J_1 i J_4 i to proračunate u prvom koraku.
- Metoda Newton-Raphson korištenjem pravokutnih koordinata

Zadatci

- ZADATAK 1.** Za mrežu prikazanu slikom odredite numeričke vrijednosti Jakobijeve matrice u nultoj iteraciji:


Napon u čvorištu 2 je poznat:

$$U_2 = 220 \text{ kV}$$

Za napone u čvorištima 1 i 3 u nultoj iteraciji koristite vrijednosti:

$$U_1^{(0)} = 218 \angle -3^\circ \text{ kV}$$
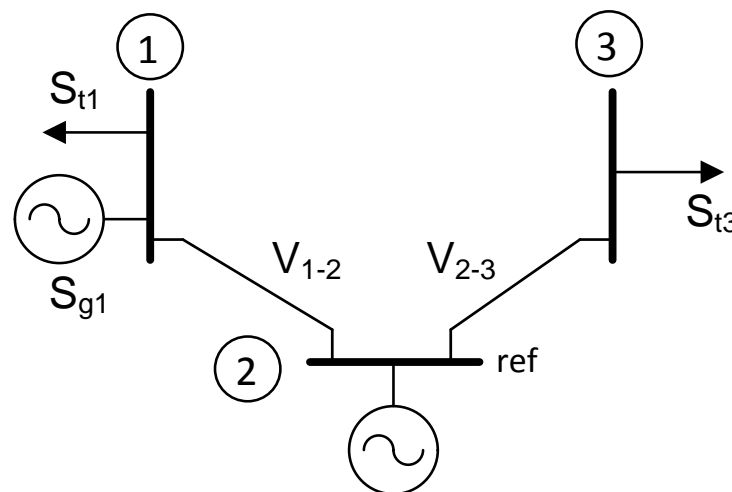
$$U_3^{(0)} = 215 \angle -7^\circ \text{ kV.}$$



Matrica admitancija čvorišta za navedenu mrežu:

$$Y = \begin{bmatrix} 18.19 \text{ p.u. } \angle -84.8^\circ & 18.26 \text{ p.u. } \angle 95.2^\circ & 0.0 \text{ p.u. } \angle 0^\circ \\ 18.26 \text{ p.u. } \angle 95.2^\circ & 32.80 \text{ p.u. } \angle -84.6^\circ & 14.61 \text{ p.u. } \angle 95.2^\circ \\ 0.0 \text{ p.u. } \angle 0^\circ & 14.61 \text{ p.u. } \angle 95.2^\circ & 14.61 \text{ p.u. } \angle -84.5^\circ \end{bmatrix}$$

- RJEŠENJE:**

$$U_1^{(0)} = \frac{218}{220} = 0.991 \text{ p.u.} \quad \delta_1 = -3^\circ$$

$$U_2 = \frac{220}{220} = 1.000 \text{ p.u.} \quad \delta_2 = 0^\circ$$

$$U_3^{(0)} = \frac{215}{220} = 0.977 \text{ p.u.} \quad \delta_3 = -7^\circ$$

- Elementi Jakobijeve podmatrice $J_1^{(0)}$:

$$\left(\frac{\partial P_1}{\partial \delta_1} \right)^{(0)} = -U_1^{(0)} \cdot \left(U_2 \cdot Y_{12} \cdot \sin(\delta_1^{(0)} - \delta_2 - \Theta_{12}) + U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \sin(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13}) \right) = 17.909$$

$$\left(\frac{\partial P_1}{\partial \delta_3} \right)^{(0)} = U_1^{(0)} \cdot U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \sin(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13}) = 0$$

$$\left(\frac{\partial P_3}{\partial \delta_1} \right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial P_3}{\partial \delta_3} \right)^{(0)} = 13.955$$

- Elementi Jakobijeve podmatrice $J_2^{(0)}$:

$$\left(\frac{\partial P_1}{\partial U_1} \right)^{(0)} = 2 \cdot U_1^{(0)} \cdot Y_{11} \cdot \cos(-\Theta_{11}) + \\ + U_2 \cdot Y_{12} \cdot \cos(\delta_1^{(0)} - \delta_2 - \Theta_{12}) + U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \cos(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13})$$

$$\left(\frac{\partial P_1}{\partial U_1} \right)^{(0)} = 0.663$$

$$\left(\frac{\partial P_1}{\partial U_3} \right)^{(0)} = U_1^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \cos(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13})$$

$$\left(\frac{\partial P_1}{\partial U_3} \right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial P_3}{\partial U_1} \right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial P_3}{\partial U_3} \right)^{(0)} = -0.35$$

- Elementi Jakobijeve podmatrice $J_3^{(0)}$:

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial \delta_1}\right)^{(0)} = U_1^{(0)} \cdot \left(U_2^{(0)} \cdot Y_{12} \cdot \cos(\delta_1^{(0)} - \delta_2^{(0)} - \Theta_{12}) + U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \cos(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13}) \right)$$

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial \delta_1}\right)^{(0)} = -2.581$$

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial \delta_3}\right)^{(0)} = -U_1^{(0)} \cdot U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \cos(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13})$$

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial \delta_3}\right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial Q_3}{\partial \delta_1}\right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial Q_3}{\partial \delta_3}\right)^{(0)} = -3.017$$

- Elementi Jakobijeve podmatrice $J_4^{(0)}$:

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial U_1}\right)^{(0)} = 2 \cdot U_1^{(0)} \cdot Y_{11} \cdot \sin(-\Theta_{11}) + U_2^{(0)} \cdot Y_{12} \cdot \sin(\delta_1^{(0)} - \delta_2^{(0)} - \Theta_{12}) + \\ + U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \sin(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13})$$

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial U_1}\right)^{(0)} = 17.828$$

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial U_3}\right)^{(0)} = U_3^{(0)} \cdot Y_{13} \cdot \sin(\delta_1^{(0)} - \delta_3^{(0)} - \Theta_{13})$$

$$\left(\frac{\partial Q_1}{\partial U_3}\right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial Q_3}{\partial U_1}\right)^{(0)} = 0$$

$$\left(\frac{\partial Q_3}{\partial U_3}\right)^{(0)} = 14.144$$


- **ZADATAK 2.** Za mrežu iz prethodnog zadatka odredite napone u prvoj iteraciji koristeći ubrzanu razdvojenu Newton-Raphson metodu.

$$S_{1t} = 40 + j10 \text{ MVA}$$

$$S_{3t} = 50 + j20 \text{ MVA}$$

$$S_{1g} = 50 + j15 \text{ MVA}$$

$$S_B = 100 \text{ MVA}$$

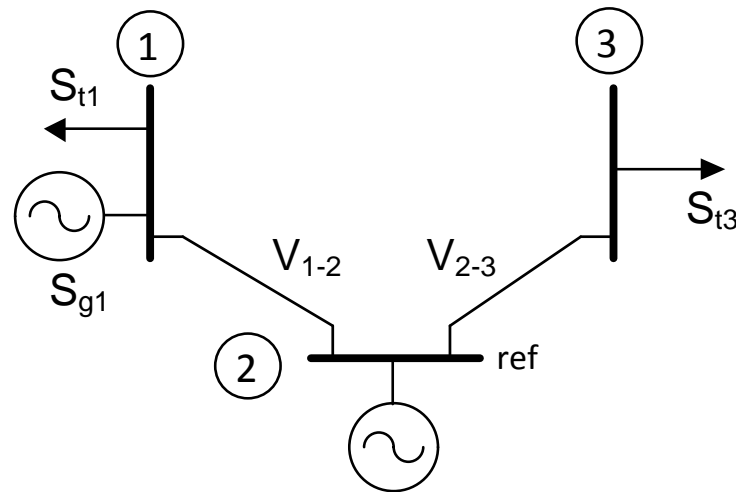

Napon u čvorištu 2 je poznat te iznosi $U_2 = 220 \text{ kV}$. Za napone u čvorištima 1 i 3 koristite početne vrijednosti:

$$U_1^{(0)} = 218 \angle -3^\circ \text{ kV}$$

$$U_3^{(0)} = 215 \angle -7^\circ \text{ kV}.$$

Matrica admitancija čvorišta, te Jakobijeve podmatrice su zadane u prethodnom zadatku.

- RJEŠENJE:**

$$U_1^{(0)} = \frac{218}{220} = 0.991 \text{ p.u.} \quad \delta_1 = -3^\circ = -0.052 \text{ rad}$$

$$U_2 = \frac{220}{220} = 1.000 \text{ p.u.} \quad \delta_2 = 0^\circ = 0 \text{ rad}$$

$$U_3^{(0)} = \frac{215}{220} = 0.977 \text{ p.u.} \quad \delta_3 = -7^\circ = -0.122 \text{ rad}$$

$$S_1 = 0.1 + j0.05 \text{ p.u.} \quad P_1 = 0.1 \text{ p.u.} \quad Q_1 = 0.05 \text{ p.u.}$$

$$S_3 = -0.5 - j0.2 \text{ p.u.} \quad P_3 = -0.5 \text{ p.u.} \quad Q_3 = -0.2 \text{ p.u.}$$

$$P_{1\text{rač}}^{(0)} = -0.962 \text{ p.u.} \quad Q_{1\text{rač}}^{(0)} = -0.122 \text{ p.u.}$$

$$P_{3\text{rač}}^{(0)} = -1.680 \text{ p.u.} \quad Q_{3\text{rač}}^{(0)} = -0.066 \text{ p.u.}$$

$$(\Delta P)^{(0)} = \begin{bmatrix} P_1 - P_{1\text{rač}}^{(0)} \\ P_3 - P_{3\text{rač}}^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.062 \\ 1.18 \end{bmatrix} \text{ p.u.} \quad (\Delta Q)^{(0)} = \begin{bmatrix} Q_1 - Q_{1\text{rač}}^{(0)} \\ Q_3 - Q_{3\text{rač}}^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.172 \\ -0.134 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\left(J_1^{(0)}\right)^{-1} \approx \left(J_4^{(0)}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.056 & 0 \\ 0 & 0.072 \end{bmatrix}$$

$$\Delta\delta^{(0)} = \left(J_1^{(0)}\right)^{-1} \cdot \Delta P^{(0)}$$

$$\Delta\delta^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.059 \\ 0.085 \end{bmatrix} rad$$

$$\Delta U^{(0)} = \left(J_4^{(0)}\right)^{-1} \cdot \Delta Q^{(0)}$$

$$\Delta U^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.00962 \\ -0.00963 \end{bmatrix} p.u.$$

$$U^{(1)} = U^{(0)} + \Delta U^{(0)}$$

$$U^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.001 \\ 0.968 \end{bmatrix} p.u. = \begin{bmatrix} 220.116 \\ 212.882 \end{bmatrix} kV$$

$$\delta^{(1)} = \delta^{(0)} + \Delta\delta^{(0)}$$

$$\delta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.007 \\ -0.037 \end{bmatrix} rad = \begin{bmatrix} 0.407^\circ \\ -2.133^\circ \end{bmatrix}$$

$$U_1^{(1)} = 220.116 \angle 0.407^\circ kV$$

$$U_3^{(1)} = 212.882 \angle -2.133^\circ kV$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 07

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar

2013./2014.

Proračun tokova snaga-istosmjerni model

- Pojednostavljeni, približni proračun tokova djelatnih snaga
- Proračun nije iterativan
- Počiva na nekoliko osnovni pretpostavki (zanemarenja):
 - Zanemarene poprečne grane elemenata mreže
 - Zanemaren uzdužni otpor grana ($R \ll X$, $R \approx 0$)
 - Razlike između vrijednosti kutova su jako male ($\sin(\delta_i - \delta_j) \approx (\delta_i - \delta_j)$)
 - Iznosi napona su približno isti ($U_i \approx U_j \approx 1.0$ p.u.)
- Uvrštavanjem navedenih pretpostavki u jednadžbe za proračun snaga u čvorištima:

$$P_i = \sum_{j=1}^n U_i \cdot U_j \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(-\Theta_{ij} + \delta_i - \delta_j) \quad \Rightarrow \quad P_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |Y_{ij}| \cdot \sin(\delta_i - \delta_j) = \sum_{j=1}^n B_{ij} \cdot \delta_j$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^n U_i \cdot U_j \cdot |Y_{ij}| \cdot \sin(-\Theta_{ij} + \delta_i - \delta_j) \quad \Rightarrow \quad Q_i = 0$$

$$B_{ij} \rightarrow \text{element matrice } [B]$$


$$[Y] = -j[B] \rightarrow [B] = \left(\frac{1}{-j} \right) \cdot [Y]$$

Proračun tokova snaga-istosmjerni model

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_i \\ \vdots \\ P_{n-1} \end{bmatrix} = -j[B] \cdot \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_i \\ \vdots \\ \delta_{n-1} \end{bmatrix} = [Y] \cdot \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_i \\ \vdots \\ \delta_{n-1} \end{bmatrix} \Rightarrow [\delta] = [Y]^{-1} \cdot [P]$$

$$P_{i-j} = (\delta_i - \delta_j) \cdot (-jb_{ij}) = \frac{\delta_i - \delta_j}{jx_{i-j}}$$

$$P_{i-j} = -P_{j-i}$$

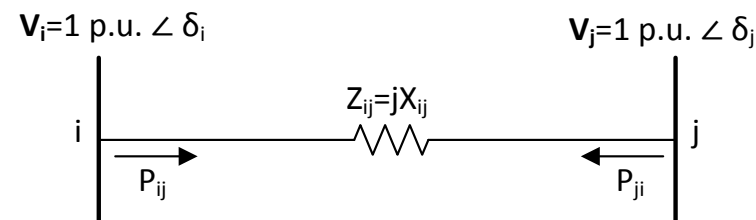


- Nema gubitaka djelatne snage ($R=0$)
- Nema prijenosa jalove snage

Zadatci

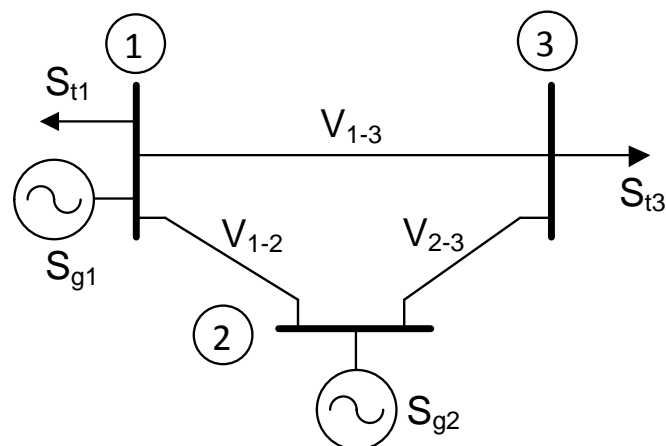- ZADATAK 1.** Mreža nazivnog napona 110kV je zadana slikom i sljedećim podacima:

Vodovi $V_{1-2}, V_{1-3}, V_{2-3}$
$U_n = 110 \text{ kV}$
$X_1 = 0.42 \text{ } \Omega/\text{km}$
$l = 100 \text{ km}$



Potrošači: $S_{1t} = 30 \text{ MW}$

$S_{3t} = 50 \text{ MW}$

Generator: $S_{2g} = 40 \text{ MW}$

Korištenjem istosmjernog modela odredite tokove snaga u granama mreže zadane slikom. Koristiti $S_B = 100 \text{ MVA}$.

- RJEŠENJE:**

$$Z_{12} = Z_{13} = Z_{23} = jX_1 \cdot l \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = j0.347 \text{ p.u.}$$

$$Y_{12} = Y_{13} = Y_{23} = \frac{1}{Z_{12}} = -j2.881 \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{12} + Y_{23} & -Y_{23} \\ -Y_{23} & Y_{13} + Y_{23} \end{bmatrix} \text{ p.u.} = \begin{bmatrix} -j5.762 & j2.881 \\ j2.881 & -j5.762 \end{bmatrix} \text{ p.u.} \quad [Y] = -j[B]$$

$$Z = Y^{-1}$$

$$Z = \begin{bmatrix} j0.231 & j0.116 \\ j0.116 & j0.231 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$P_2 = 0.4 \text{ p.u.}$$

$$P_3 = -0.5 \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = [Z] \cdot \begin{bmatrix} P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

$\delta_1 = 0 - \text{Čvorište 1 referentno.}$


$$\begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j0.035 \\ -j0.069 \end{bmatrix}$$

$$P_{i-j} = (\delta_i - \delta_j) \cdot (-jb_{ij}) = \frac{\delta_i - \delta_j}{jx_{i-j}}$$

$$P_{12} = \frac{\delta_1 - \delta_2}{jX_{12}} = -0.1 \text{ p.u.} = -10 \text{ MW}$$

$$P_{13} = \frac{\delta_1 - \delta_3}{jX_{13}} = 0.2 \text{ p.u.} = 20 \text{ MW}$$
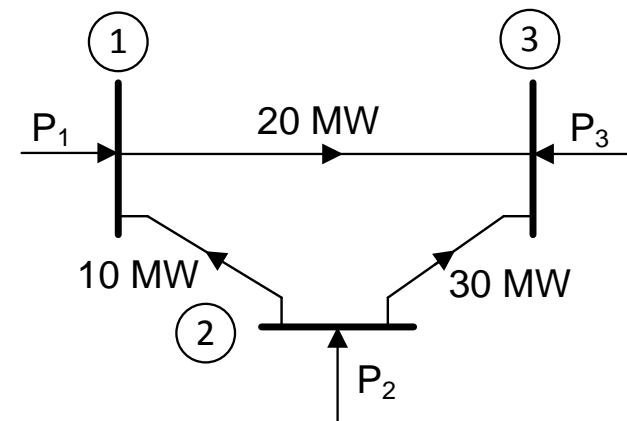
$$P_{23} = \frac{\delta_2 - \delta_3}{jX_{23}} = 0.3 \text{ p.u.} = 30 \text{ MW}$$



Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 08


Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar


2013./2014.

Proračun kratkog spoja


- Glavni cilj proračuna kratkog spoja je određivanje početne struje kratkog spoja I_k na samom mjesto kratkog spoja (iz nje je moguće odrediti udarnu, rasklopnu, prijelaznu i trajnu struju KS-a).
- Proračun kratkog spoja se uobičajeno obavlja reduciranjem EE mreže po Theveninovom teoremu u odnosu na čvorište u kojem je nastupio KS i neko referentno (neutralno) čvorište.
- Uz korištenje metode simetričnih komponenti redukcija mreže na Theveninov ekvivalent se provodi za direktnu, inverznu i nultu mrežu.
- Uz simetrično naponsko stanje stanje u izvorima:

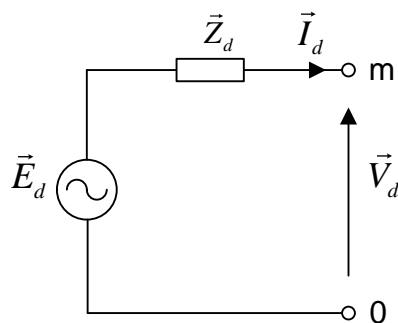
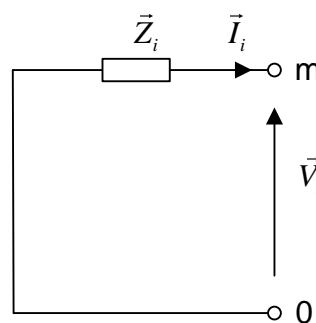
$$\vec{V}_d = \vec{E}_d - \vec{I}_d \cdot \vec{Z}_d$$



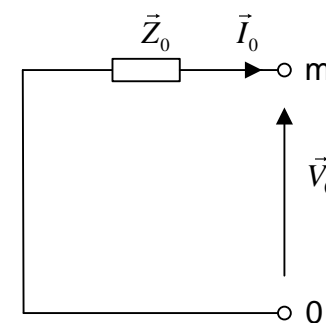
$$\vec{V}_i = -\vec{I}_i \cdot \vec{Z}_i$$



$$\vec{V}_0 = -\vec{I}_0 \cdot \vec{Z}_0$$

Proračun kratkog spoja – trofazni kratki spoj

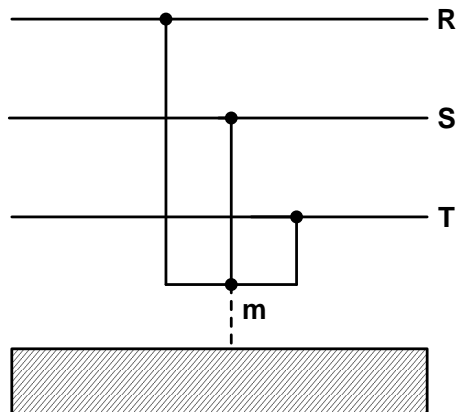- Trofazni (tropolni) kratki spoj – simetrični kvar




$$\vec{V}_{Rm} = \vec{V}_{Sm} = \vec{V}_{Tm} = 0$$

$$\vec{I}_{Rm} + \vec{I}_{Sm} + \vec{I}_{Tm} = 0$$


$$\vec{V}_R = \vec{V}_S = \vec{V}_T$$

- Izvođenjem iz navedenog slijedi:

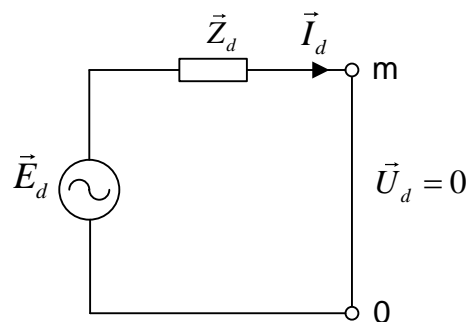


$$\vec{I}_{dm} = \frac{\vec{E}_d}{\vec{Z}_{dmm}} = -\frac{\vec{Z} U_m^d}{\vec{Z}_{dmm}}$$

$$\vec{V}_{dm} = 0$$

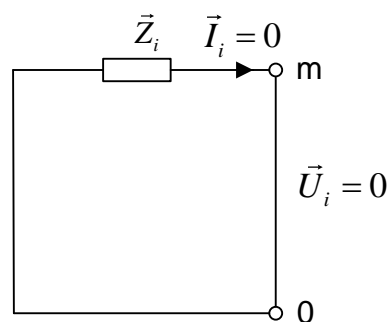

$$\vec{I}_{im} = 0$$

$$\vec{V}_{im} = 0$$

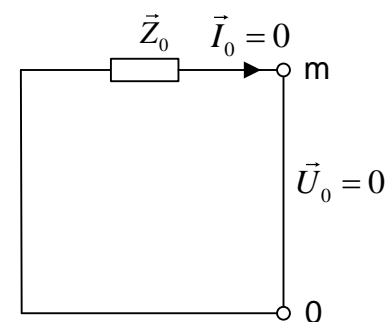

$$\vec{I}_{0m} = 0$$

$$\vec{V}_{0m} = 0$$

Proračun kratkog spoja – trofazni kratki spoj

- Naponi mreže u kvaru se određuju korištenjem teorema superpozicije:


$$\begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ U_n \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_m \\ \vdots \\ U_n \end{bmatrix}^{zdr} + \begin{bmatrix} Z_{11} & \cdots & Z_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{n1} & \cdots & Z_{nn} \end{bmatrix}_{KS} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ I_m \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^{kv}$$

- Naponi zdrave mreže ($[U]^{zdr}$) su naponi čvorišta mreže u trenutku prije nastanka kvara.
- Ukoliko je mreže u trenutku prije nastanka kratkog spoja bila neopterećena (u praznom hodu) za sve napone zdrave mreže se uzima $U_i^{zdr}=1.0$ p.u. (uobičajeno).
- Matrica impedancija čvorišta $[Z]$ je dimenzija $n \times n$, i dobije se inverzijom matrice admitancija čvorišta $[Y]$.

Zadatci

- ZADATAK 1.** U mreži na slici je nastao trolpolni kratki spoj u čvorištu 2. Nazivni napon mreže je 110 kV. Odredite struju kvara (u A) i napone u mreži.

Generator	Vodovi
$U_n = 110 \text{ kV}$	$U_n = 110 \text{ kV}$
$S_n = 120 \text{ MVA}$	$X_1 = 0.41 \text{ } \Omega/\text{km}$
$X_d'' = 19 \%$	$l = 30 \text{ km}$

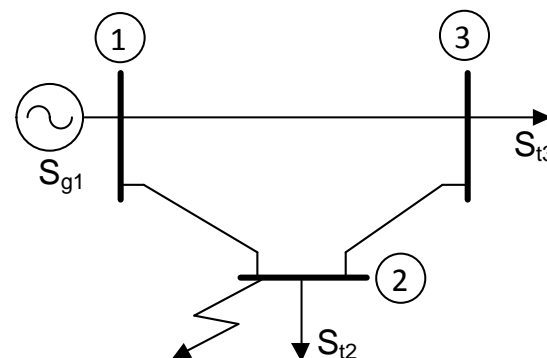

- Snage trošila u čvorištima su:

$$S_{2t} = 60 + j30 \text{ MVA}$$

$$S_{3t} = 40 + j10 \text{ MVA}$$

- Poznati su i naponi u čvorištima u trenutku prije nastanka kvara:

$$U_1 = 111.0 \angle 0^\circ \text{ kV}$$

$$U_2 = 115.1 \angle -5.7^\circ \text{ kV}$$

$$U_3 = 114.8 \angle -7.5^\circ \text{ kV}$$

• **RJEŠENJE:**

$$x_{12} = x_{13} = x_{23} = x_1 \cdot l \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = 0.102 \text{ p.u.}$$

$$y_{12} = y_{13} = y_{23} = \frac{1}{j \cdot x_{12}} = -j9.837 \text{ p.u.}$$

$$y_{Ti} = \frac{S_{Ti}^*}{|U_i|^2}$$

$$y_{T2} = \frac{S_{T2}^*}{|U_2|^2} = 0.548 - j0.274 \text{ p.u.}$$

$$y_{T3} = \frac{S_{T3}^*}{|U_3|^2} = 0.367 - j0.092 \text{ p.u.}$$

$$S_{T2} = 0.6 + j0.3 \text{ p.u.}$$

$$S_{T3} = 0.4 + j0.1 \text{ p.u.}$$

$$U_1 = 1.0091 \text{ p.u.}$$

$$U_2 = 1.0464 \angle -5.7^\circ \text{ p.u.} = 1.0412 - j0.1039 \text{ p.u.}$$

$$U_3 = 1.0436 \angle -7.5^\circ \text{ p.u.} = 1.0347 - j0.1362 \text{ p.u.}$$

$$x_{d1}'' = x_d'' \cdot \frac{S_B}{S_n} = 0.158 \text{ p.u.}$$

$$y_{d1}'' = \frac{1}{j \cdot x_{d1}''} = -j6.316 \text{ p.u.}$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_{12} + y_{13} + y_{d1} & -y_{12} & -y_{13} \\ -y_{12} & y_{12} + y_{23} + y_{T2} & -y_{23} \\ -y_{13} & -y_{23} & y_{13} + y_{23} + y_{T3} \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} -j25.991 & j9.837 & j9.837 \\ j9.837 & 0.548 - j19.949 & j9.837 \\ j9.837 & j9.837 & 0.367 - j19.767 \end{bmatrix} p.u.$$

$$Z = Y^{-1} = \begin{bmatrix} 0.019 + j0.146 & 0.026 + j0.142 & 0.025 + j0.143 \\ 0.026 + j0.142 & 0.035 + j0.204 & 0.033 + j0.172 \\ 0.025 + j0.143 & 0.033 + j0.172 & 0.033 + j0.207 \end{bmatrix} p.u.$$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix}^{zdr} + Z \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I_2 \\ 0 \end{bmatrix}^{kv} \Rightarrow U_2^{kv} = 0 = U_2^{zdr} + Z_{2,2} \cdot I_2 \Rightarrow I_2 = -\frac{U_2^{zdr}}{Z_{2,2}}$$

$$I_2^d = I_2 = -\frac{U_2^{zdr}}{Z_{2,2}} = \frac{-1.0412 + j0.1039}{0.035 + j0.204} = -0.348 + j5.049 \text{ p.u.}$$

$$I_{KV} = -I_2 \cdot \frac{S_B}{\sqrt{3} \cdot U_n} = 0.183 - j2.65 \text{ kA} = 2.657 \angle -86.057^\circ \text{ kA}$$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} 0.283 + j0.08 \\ 0 \\ 0.157 - j0.028 \end{bmatrix} \text{ p.u.} = \begin{bmatrix} 32.337 \angle 15.829^\circ \text{ kV} \\ 0 \\ 17.558 \angle -10.208^\circ \text{ kV} \end{bmatrix}$$

Analiza elektroenergetskog sustava

Auditorne vježbe 09

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Prof. dr. sc. Marko Delimar


2013./2014.

Proračun kratkog spoja

- Za potrebe proračuna struja i napona kod nesimetričnog kratkog spoja u mreži potrebno je korištenjem metode simetričnih komponenti, izuzev direktnog modela mreže, odrediti i inverzni te nulti model mreže:
 - 3f KS : direktni model mreže
 - 2f KS : direktni i inverzni model mreže
 - 1f KS, 2f KS sa zemljom : direktni, inverzni i nulti model mreže
- Trofazni model mreže se nadomješta jednofaznim modelima u sustavu simetričnih komponenti (direktni, inverzni i nulti)
- Na temelju tih modela se određuju matrice admitancija čvorišta, odnosno matrice impedancija čvorišta za svaki sustav zasebno .

Proračun kratkog spoja – jednofazni kratki spoj

- Jednofazni (jednopolni) kratki spoj:

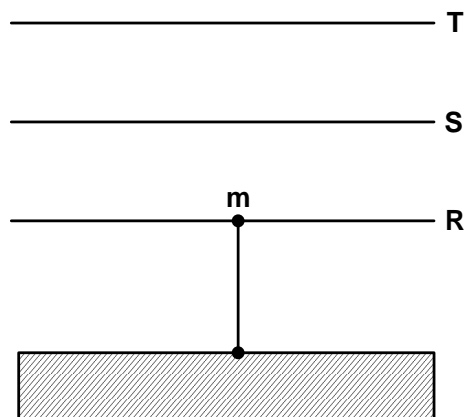

$$\vec{V}_{Rm} = 0$$

$$\vec{I}_{Sm} = \vec{I}_{Tm} = 0$$


- Raspisivanjem navedenih uvjeta u sustavu simetričnih komponenti dobije se:

$$\vec{I}_{dm} = \vec{I}_{im} = \vec{I}_{0m} = \frac{\vec{E}_d}{\vec{Z}_{mm}^0 + \vec{Z}_{mm}^d + \vec{Z}_{mm}^i} = - \frac{\oint \vec{U}_m^d}{\vec{Z}_{mm}^0 + \vec{Z}_{mm}^d + \vec{Z}_{mm}^i}$$

$$\vec{U}_{dm} + \vec{U}_{im} + \vec{U}_{0m} = 0$$

Proračun kratkog spoja – jednofazni kratki spoj

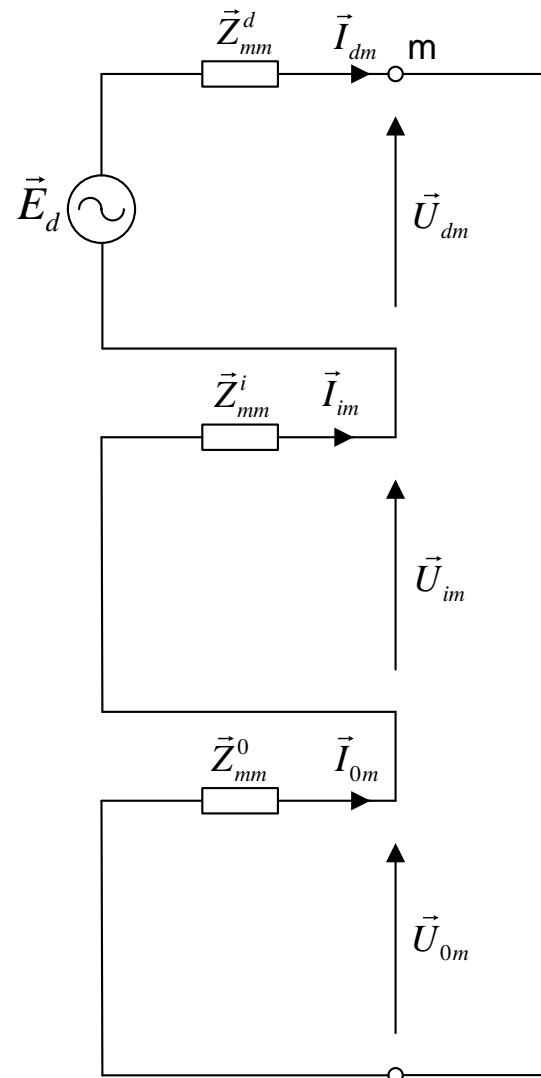- Izvedenim izrazima odgovara nadomjesna shema fiktivnog sustava:



Proračun kratkog spoja – jednofazni kratki spoj

- Za napone u čvorištima mreže vrijedi:


$$\begin{bmatrix} U_1^d \\ \vdots \\ U_m^d \\ \vdots \\ U_n^d \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} U_1^d \\ \vdots \\ U_m^d \\ \vdots \\ U_n^d \end{bmatrix}^{zdr} + \begin{bmatrix} Z_{11}^d & \dots & Z_{1n}^d \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{n1}^d & \dots & Z_{nn}^d \end{bmatrix}_{KS} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ I_m^d \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^{kv}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^i \\ \vdots \\ U_m^i \\ \vdots \\ U_n^i \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} Z_{11}^i & \dots & Z_{1n}^i \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{n1}^i & \dots & Z_{nn}^i \end{bmatrix}_{KS} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ I_m^i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^{kv}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^0 \\ \vdots \\ U_m^0 \\ \vdots \\ U_n^0 \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} Z_{11}^0 & \dots & Z_{1n}^0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{n1}^0 & \dots & Z_{nn}^0 \end{bmatrix}_{KS} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ I_m^0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^{kv}$$

Zadatci

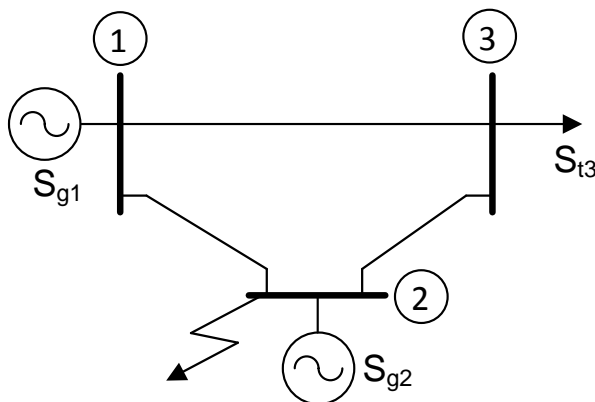- ZADATAK 1.** U mreži prikazanoj slikom je nastao jednofazni kratki spoj u čvorištu 2 u trenutku kada je mreža bila u praznom hodu. Odredite napone po fazama (u kV) u svim čvorištima mreže. Nazivni napon mreže je 110 kV:



Matrice impedancija čvorišta za direktni, inverzni i nulti sustav su zadane i iznose:

$$Z_d = Z_i = j \begin{bmatrix} 0.063 & 0.037 & 0.05 \\ 0.037 & 0.063 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.1 \end{bmatrix} [p.u.] \quad Z_0 = j \begin{bmatrix} 0.125 & 0.075 & 0.1 \\ 0.075 & 0.125 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} [p.u.]$$

RJEŠENJE:

$$I_{d2} = -\frac{zdr U_2^d}{Z_{22}^d + Z_{22}^i + Z_{22}^0} = -\frac{1}{j0.063 + j0.063 + j0.125} = j3.984 \text{ p.u.}$$

$$I_{02} = I_{d2} = j3.984 \text{ p.u.}$$

$$I_{i2} = I_{d2} = j3.984 \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^d \\ U_2^d \\ U_3^d \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} U_1^d \\ U_2^d \\ U_3^d \end{bmatrix}^{zdr} + Z^d \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I_{d2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + j \begin{bmatrix} 0.063 & 0.037 & 0.05 \\ 0.037 & 0.063 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ j3.984 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.853 \\ 0.749 \\ 0.801 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^i \\ U_2^i \\ U_3^i \end{bmatrix}^{kv} = Z^i \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I_{i2} \\ 0 \end{bmatrix} = j \begin{bmatrix} 0.063 & 0.037 & 0.05 \\ 0.037 & 0.063 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ j3.984 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.147 \\ -0.251 \\ -0.199 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^0 \\ U_2^0 \\ U_3^0 \end{bmatrix}^{kv} = Z^0 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I_{02} \\ 0 \end{bmatrix} = j \begin{bmatrix} 0.125 & 0.075 & 0.1 \\ 0.075 & 0.125 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ j3.984 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.299 \\ -0.498 \\ -0.398 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^R \\ U_1^S \\ U_1^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1^0 \\ U_1^d \\ U_1^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.406 \\ -0.651 - j0.866 \\ -0.651 + j0.866 \end{bmatrix} p.u.$$


$$\begin{bmatrix} U_1^R \\ U_1^S \\ U_1^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44.701 \\ -71.653 - j95.263 \\ -71.653 + j95.263 \end{bmatrix} kV = \begin{bmatrix} 44.701 \angle 0^\circ \\ 119.202 \angle -126.949^\circ \\ 119.202 \angle 126.949^\circ \end{bmatrix} kV$$

$$\begin{bmatrix} U_2^R \\ U_2^S \\ U_2^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \angle 0^\circ \\ 125.806 \angle -130.78^\circ \\ 125.806 \angle 130.78^\circ \end{bmatrix} kV$$

$$\begin{bmatrix} U_3^R \\ U_3^S \\ U_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22.351 \angle 0^\circ \\ 122.436 \angle -128.916^\circ \\ 122.436 \angle 128.916^\circ \end{bmatrix} kV$$

Proračun kratkog spoja – dvofazni kratki spoj

- Dvofazni (dvopolni) kratki spoj:

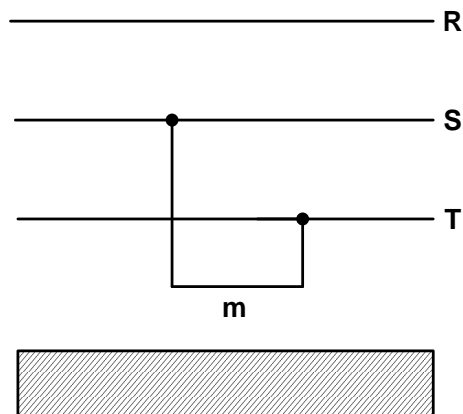

$$\vec{V}_{Sm} = \vec{V}_{Tm}$$

$$\vec{I}_{Sm} = -\vec{I}_{Tm}$$

- Raspisivanjem navedenih uvjeta u sustavu simetričnih komponenti dobije se:

$$\vec{I}_{dm} = -\vec{I}_{im} = \frac{\vec{E}_d}{\vec{Z}_{mm}^d + \vec{Z}_{mm}^i} = -\frac{zdr \vec{U}_m^d}{\vec{Z}_{mm}^d + \vec{Z}_{mm}^i}$$


$$\vec{U}_{dm} = \vec{U}_{im}$$

$$\vec{I}_{0m} = 0$$

$$\vec{U}_{0m} = 0$$

Proračun kratkog spoja – dvofazni kratki spoj

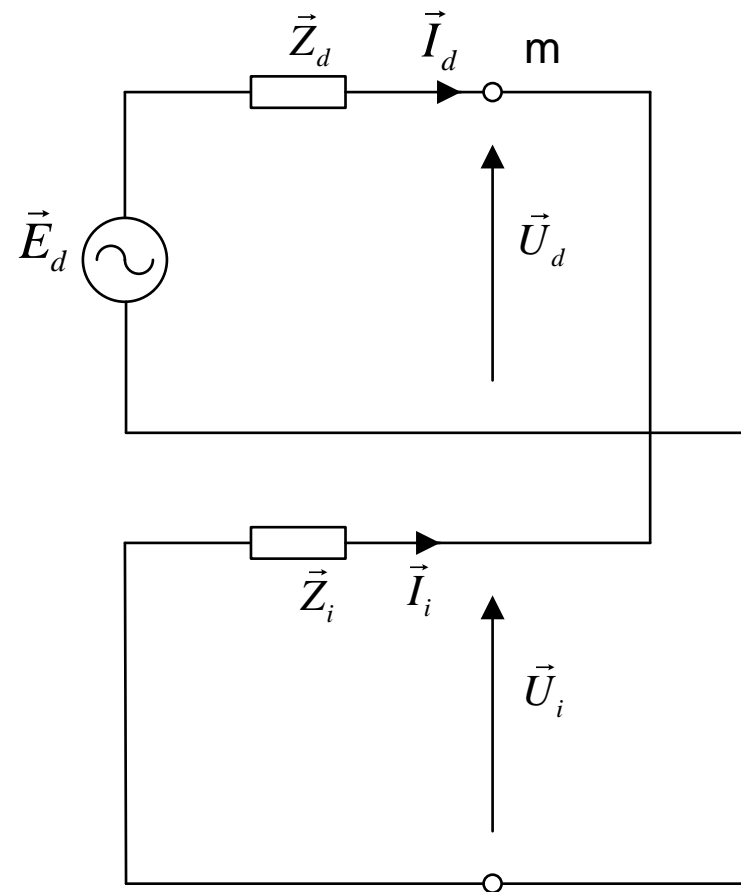- Izvedenim izrazima odgovara nadomjesna shema fiktivnog sustava:




Proračun kratkog spoja – dvofazni kratki spoj

- Za napone u čvorištima mreže vrijedi:

$$\begin{bmatrix} U_1^d \\ \vdots \\ U_m^d \\ \vdots \\ U_n^d \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} U_1^d \\ \vdots \\ U_m^d \\ \vdots \\ U_n^d \end{bmatrix}^{zdr} + \begin{bmatrix} Z_{11}^d & \cdots & Z_{1n}^d \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{n1}^d & \cdots & Z_{nn}^d \end{bmatrix}_{KS} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ I_m^d \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^{kv}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^i \\ \vdots \\ U_m^i \\ \vdots \\ U_n^i \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} Z_{11}^i & \cdots & Z_{1n}^i \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{n1}^i & \cdots & Z_{nn}^i \end{bmatrix}_{KS} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ I_m^i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^{kv}$$

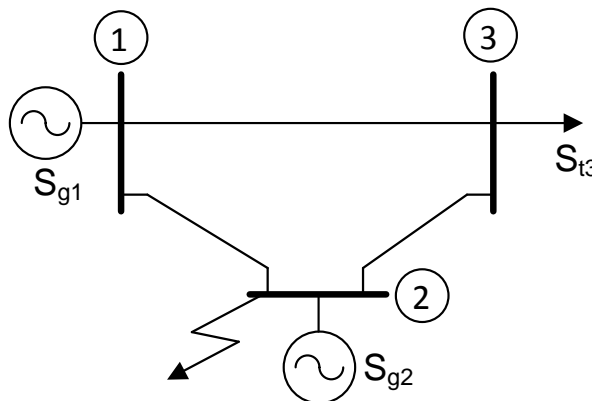- **ZADATAK 2.** U mreži prikazanoj slikom je nastao dvofazni kratki spoj u čvorištu 2 u trenutku kada je mreža bila u praznom hodu. Odredite napone po fazama (u kV) u svim čvorištima mreže. Nazivni napon mreže je 110 kV:



Matrice impedancija čvorišta za direktni i inverzni sustav su zadane i iznose:

$$Z_d = Z_i = j \begin{bmatrix} 0.063 & 0.037 & 0.05 \\ 0.037 & 0.063 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.1 \end{bmatrix} [p.u.]$$

RJEŠENJE:

$$I_{d2} = -\frac{zdr U_2^d}{Z_{22}^d + Z_{22}^i} = -\frac{1}{j0.063 + j0.063} = j7.937 \text{ p.u.}$$

$$I_{i2} = -I_{d2} = -j7.937 \text{ p.u.}$$

$$I_{02} = 0$$

$$\begin{bmatrix} U_1^d \\ U_2^d \\ U_3^d \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} U_1^d \\ U_2^d \\ U_3^d \end{bmatrix}^{zdr} + Z^d \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I_{d2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + j \begin{bmatrix} 0.063 & 0.037 & 0.05 \\ 0.037 & 0.063 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ j7.937 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.706 \\ 0.5 \\ 0.603 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^i \\ U_2^i \\ U_3^i \end{bmatrix}^{kv} = Z^i \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I_{i2} \\ 0 \end{bmatrix} = j \begin{bmatrix} 0.063 & 0.037 & 0.05 \\ 0.037 & 0.063 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -j7.937 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.294 \\ 0.5 \\ 0.397 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^0 \\ U_2^0 \\ U_3^0 \end{bmatrix}^{kv} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ p.u.}$$

$$\begin{bmatrix} U_1^R \\ U_1^S \\ U_1^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1^0 \\ U_1^d \\ U_1^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 - j0.357 \\ -0.5 + j0.357 \end{bmatrix} p.u.$$


$$\begin{bmatrix} U_1^R \\ U_1^S \\ U_1^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \\ -55 - j39.315 \\ -55 + j39.315 \end{bmatrix} kV = \begin{bmatrix} 110 \angle 0^\circ \\ 67.607 \angle -144.442^\circ \\ 67.607 \angle 144.442^\circ \end{bmatrix} kV$$

$$\begin{bmatrix} U_2^R \\ U_2^S \\ U_2^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \angle 0^\circ \\ 55 \angle 180^\circ \\ 55 \angle 180^\circ \end{bmatrix} kV$$

$$\begin{bmatrix} U_3^R \\ U_3^S \\ U_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \angle 0^\circ \\ 58.407 \angle -160.333^\circ \\ 58.407 \angle 160.333^\circ \end{bmatrix} kV$$

Proračun kratkog spoja – dvofazni kratki spoj sa zemljom

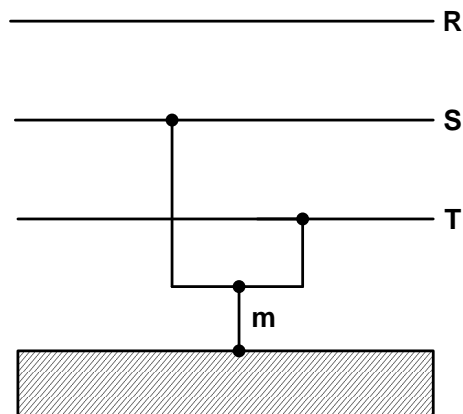- Dvofazni (dvopolni) kratki spoj sa zemljom:



$$\vec{V}_{Sm} = \vec{V}_{Tm} = 0$$

$$\vec{I}_{Rm} = 0$$

- Raspisivanjem navedenih uvjeta u sustavu simetričnih komponenti dobije se:

$$\vec{I}_{dm} = - \frac{z_{dr} \vec{U}_m^d \cdot (\vec{Z}_{mm}^i + \vec{Z}_{mm}^0)}{\vec{Z}_{mm}^d \cdot \vec{Z}_{mm}^i + \vec{Z}_{mm}^d \cdot \vec{Z}_{mm}^0 + \vec{Z}_{mm}^i \cdot \vec{Z}_{mm}^0}$$

$$\vec{I}_{im} = - \frac{z_{dr} \vec{U}_m^d \cdot \vec{Z}_{mm}^0}{\vec{Z}_{mm}^d \cdot \vec{Z}_{mm}^i + \vec{Z}_{mm}^d \cdot \vec{Z}_{mm}^0 + \vec{Z}_{mm}^i \cdot \vec{Z}_{mm}^0}$$

$$\vec{I}_{0m} = - \frac{z_{dr} \vec{U}_m^d \cdot \vec{Z}_{mm}^i}{\vec{Z}_{mm}^d \cdot \vec{Z}_{mm}^i + \vec{Z}_{mm}^d \cdot \vec{Z}_{mm}^0 + \vec{Z}_{mm}^i \cdot \vec{Z}_{mm}^0}$$

$$\vec{U}_{dm} = \vec{U}_{im} = \vec{U}_{0m}$$

Proračun kratkog spoja – dvofazni kratki spoj sa zemljom

- Temeljem izvedenih izraza je moguće nacrtati shemu fiktivnog sustava za simetrične komponente:

