
ANALIZA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Predavanje br. 5.

VODOVI

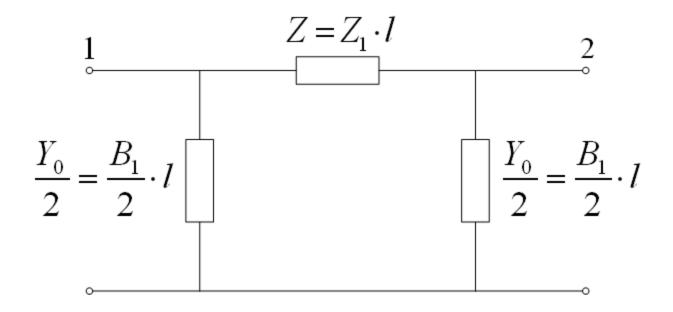

– Do 300 km približna π shema


Ako je dulji dalekovod:

$$Z_{\Pi} = Z \cdot \frac{sh\theta}{\theta}$$

$$\frac{Y_{\Pi}}{2} = \frac{Y_0}{2} \cdot \frac{th\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}$$

$$\theta = \sqrt{Z \cdot Y}$$

KABEL

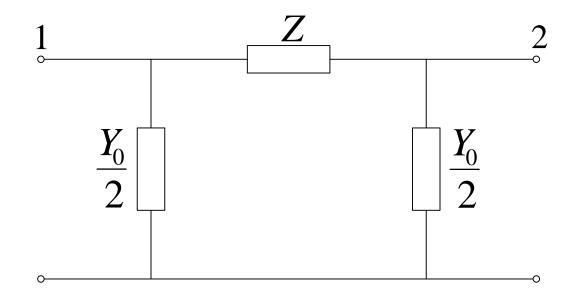


 Kapacitet tj. Y₀ je tisuće puta veći nego kod nadzemnog voda

GENERATOR

- Sinkroni generator
- Sinkroni motor
- Sinkroni kompenzator

$$X_{d} = \frac{X_{d}\%}{100} \cdot \frac{U_{n}^{2}}{S_{n}} [\Omega]$$
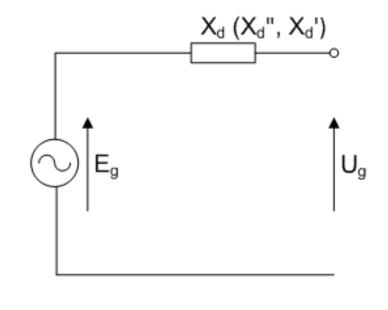
$$X_{d}^{"} = \frac{X_{d}^{"}\%}{100} \cdot \frac{U_{n}^{2}}{S_{n}} [\Omega]$$




$$X_d''[p.u.] = \frac{X_d''}{Z_B} = \frac{X_d'''\%}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n} \cdot \frac{S_B}{U_n^2} = \frac{X_d'''\%}{100} \cdot \frac{S_B}{S_n}$$
 [p. u.]

MODELIRANJE TERETA

- 1. Konstantna impedancija $S = f(U^2)$
 - Najjednostavniji model tereta
- 2. Konstantna struja S = f(U)
- 3. Konstantna snaga S = konst.
 - U visokonaponskim mrežama


• MODELIRANJE TERETA

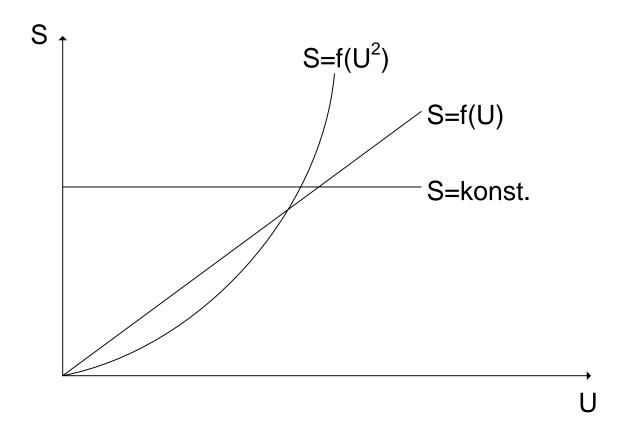

• TOPOLOGIJA MREŽE

- Disciplina matematike
- Geometrijska struktura mreže
 - Elementi ili grane mreže
 - Čvorišta
 - Graf
 - Put
- Svaka grana se prikazuje dužinom bez obzira na karakter (vrstu). Ta dužina se zove element ili grana:

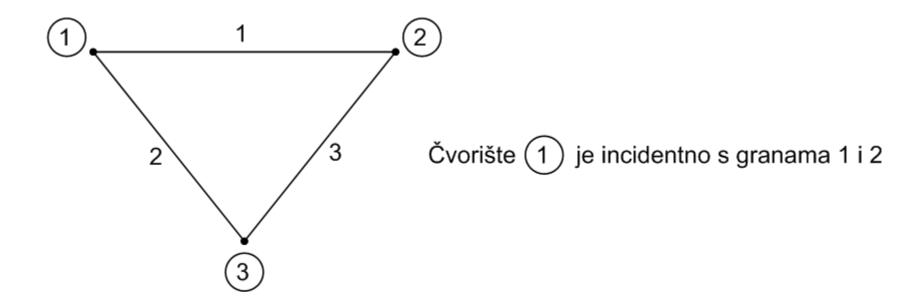
- 2. Svaka grana započinje i završava sa čvorištem
- 3. Čvorište i grana se međusobno dodiruju, te kažemo da su incidentni



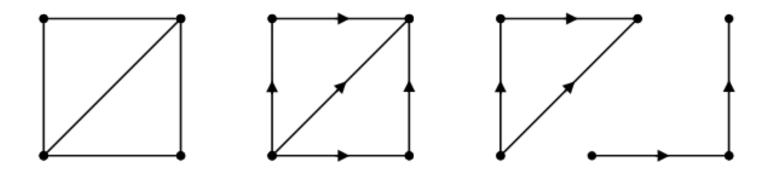4. <u>Graf</u> pokazuje geometrijsku vezu između elemenata mreže.


Subgraf je svaki podniz elemenata grafa.

Ako svakom elementu grafa (grane) dodijelimo smjer, graf je orijentiran.




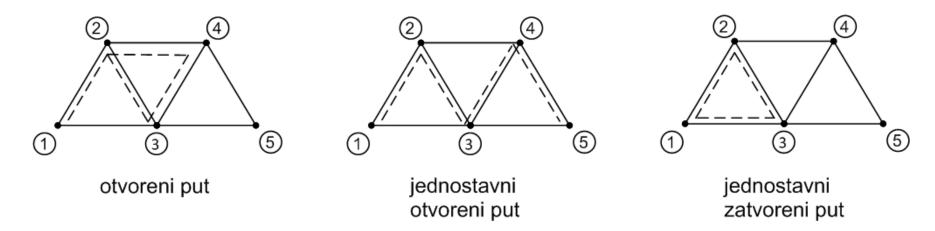- 5. Kad u nekoj mreži pođemo od nekog čvorišta i putujemo po granama dodirujući pri tome nova ili već dodirnuta čvorišta i konačno se zaustavimo kod nekog čvorišta kažemo da smo prešli "put".
- Ako je početno čvorište različito od završnog kažemo da je put otvoren. Ako je isto kažemo da je put zatvoren.
- 7. Otvoreni put je jednostavan ako se idući njime nijedno čvorište ne prođe dva puta. Ista je stvar i kod zatvorenog puta.

ANALIZA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA – predavanje br. 5



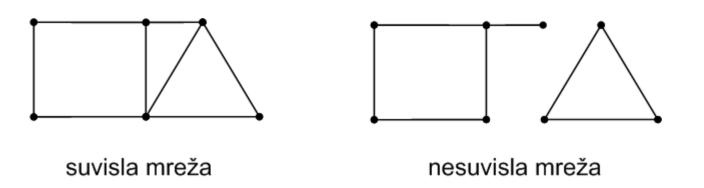- 8. Zatvoreni jednostavni put naziva se petlja.
- 9.Ako su svaka dva različita čvorišta međusobno povezana putem mreža je suvisla (povezana)




- 10. Ako se u nekoj petlji suvisle mreže ukloni bilo koja grana, mreža ostaje suvisla.
- 11. Suvislu mrežu bez petlji nazivamo <u>stablo</u>.
- 12. Iz svake suvisle mreže koja ima petlje možemo postepenim uklanjanjem nekih grana načiniti stablo s istim brojem čvorišta.
- 13. Stablo možemo još definirati kao podgraf koji sadrži sva čvorišta grafa a nema zatvoren put.

14. n - broj čvorišta gmin - broj grana stabla gmax — broj grana potreban da bi se svi parovi čvorišta povezali s po jednom granom g — ukupni broj grana mreže p — broj petlji gmin = n-1 gmax = n(n-1)/2

15. Zavisne grane su one grane koje tvore stablo. Nazivamo ih zavisne zbog toga što one čine mrežu <u>suvislom</u>. Ostale grane su <u>nezavisne</u> i čine petlje.

- 16. <u>Temeljni broj petlji</u> je jednak broju nezavisnih grana: p = g-g_{min} = g-n+1
- 17. Koje petlje odabrati nije jednoznačno ali je ukupni broj temeljnih petlji jednoznačno određen.

18.

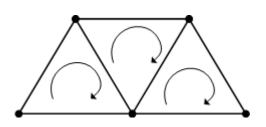

$$n = 5$$
 $g_{min} = 4$
 $g_{max} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$
 $g = 7$
 $p = g - n + 1 = 3$